



Entwurf digitaler Schaltungen

Große Übung 2

VHDL und FPGAs

Prof. G. Kemnitz, Dr. C. Giesemann

Institut für Informatik, Technische Universität Clausthal
23. März 2018




Hardware-Programmierung

Heutiger Stand der Technik für den Entwurf digitaler Schaltungen ist die Beschreibung der Zielfunktion in einer Hardware-Beschreibungssprache. Simulation auf dem Rechner. Prototyp-Fertigung mit programmierbaren Logikschaltkreisen (FPGA **F**ield **P**rogrammable **G**ate **A**rray). FPGAs bestehen aus

- programmierbaren Logikblöcken,
- programmierbaren EA-Schaltungen,
- einem programmierbaren Verbindungsnetzwerk und
- optional weiteren konfigurierbaren Schaltungsblöcken, z.B. Blockspeichern, Multiplizierern, Taktversorgung und Prozessorkernen.

Programmierung ähnlich wie bei Mikrorechnern über eine serielle Programmierschnittstelle (JTAG, ISP,...). Programmierdauer wenige Minuten.

Prototyp-Plattform für die Laborübungen

 


programmierbares
Verbindungsnetzwerk



programmierbare Eingabe-
Ausgabe-Schaltung



programmierbarer
Logikblock

 

Das verwendete

Prototypboard hat

- einen programmierbaren Schaltkreis für Schaltungen, die mit normalen Schaltkreisen bis zu 10^6 Gatter umfassen können,
- 100MHz Quarztakt, 8 Leuchtdioden, 4 7-Segment-Anzeigen,
- 8 Schalter, 5 Taster, 1MB SRAM,
- Anschlüsse für USB-Tastatur / -Mouse, USB-UART und VGA.


Ausreichend für alles, was im Studium vermittelbar ist.



Einfache Gatterschaltung



Einprogrammieren von Logikfunktionen

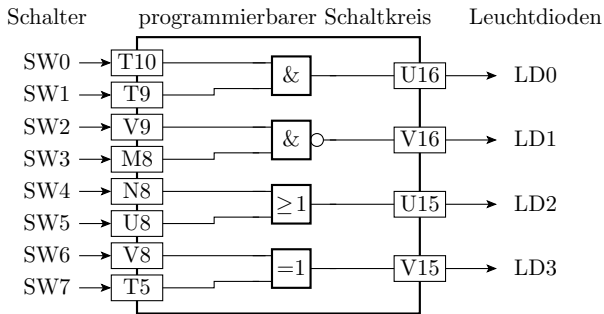

Im ersten Beispiel sollen vier Gatter so einprogrammiert werden, dass die Eingänge von Schaltern steuer- und die Ausgänge mit LEDs beobachtbar sind. Die Kästchen mit »T10« etc. sind die Bezeichner der Schaltkreisanschlüsse, an denen die Schalter und LEDs auf der Baugruppe angeschlossen sind.




1. Einfache Gatterschaltung

Eine VHDL-Beschreibung besteht aus Schnittstellenbeschreibung:

```
entity Logikrechner is
  port(SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7:
        in std_logic;
        LD0, LD1, LD2, LD3: out std_logic);
end Logikrechner;
```

und einer Beschreibung der Realisierung
 
```
architecture Behavioral of Logikrechner is
begin
  LD0 <= SW0 and SW1;
  LD1 <= SW2 nand SW3;
  LD2 <= SW4 or SW5;
  LD3 <= SW6 xor SW7;
end Behavioral;
```



Die Schnittstelle definiert die Anschlüsse (Bezeichner, Richtung, Datentyp). Die Realisierung beschreibt die Schaltung.



Entwurfsvorbereitung

- Zip-Datei EDS_GU2.zip von der Web-Seite laden und entpacken.
- Mit dem Web-Browser diesen Foliensatz öffnen.
- »Xilinx ISE« öffnen:

```
Start ▷ All Programs ▷ Xilinx Design Tools ▷  
ISE Design Suite 14.6 ▷ ISE Design Tools ▷  
64-bit-Project Navigator
```

- Fenster »What's New ...« und »Tip of the Day« schließen.
- (Project Navigator) File ▷ Open Project ▷ <entpacktes Archiv> ▷ Logikrechner ▷ Logikrechner.xise auswählen.
- (Hierarchie-Fenster) .../Logikrechner.vhd auswählen, mit Doppelklick öffnen. Schaltungsbeschreibung kontrollieren.



1. Einfache Gatterschaltung

Editier- und Werkzeugansicht

The screenshot displays the implementation view of a logic calculator design. The left pane shows the hierarchy and process list. The right pane shows the VHDL code.

View: Implementation (selected), Simulation

Hierarchy

- Logikrechner
 - xc6slx16-3csg324
 - Logikrechner - Behavioral (L)

Processes: Logikrechner - Behavioral

- Design Summary/Reports
- Design Utilities
- User Constraints
- Synthesize - XST
- Implement Design
- Generate Programming File
- Configure Target Device
- Analyze Design Using ChipScope

```
4  
5 library IEEE;  
6 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
7  
8 entity Logikrechner is  
9   Port ( SW0, SW1, SW2, SW3, SW4, SW5,  
10         SW6, SW7 : in  STD_LOGIC;  
11         LD0, LD1, LD2, LD3 : out STD_LOGIC);  
12 end Logikrechner;  
13  
14 architecture Behav. of Logikrechner is  
15 begin  
16   LD0 <= SW0 and SW1;  
17   LD1 <= SW2 nand SW3;  
18   LD2 <= SW4 or SW5;  
19   LD3 <= SW6 xor SW7;  
20 end Behavioral;
```

Fenster unten links zeigt die für das Entwurfsobjekt »Logikrechner« verfügbaren Bearbeitungswerkzeuge.



1. Einfache Gatterschaltung

Die Constraints-Datei

Doppelklick auf »Logikrechner.ucf«:

```
Design
View: Implementation Simulation
Hierarchy
Logikrechner
  xc6slx16-3csg324
    Logikrechner - Behavioral (Logi...
      Logikrechner.ucf
Processes: Logikrechner.ucf
User Constraints
```

- 1 NET "SW0" LOC = T10;
- 2 NET "SW1" LOC = T9;
- 3 NET "SW2" LOC = V9;
- 4 NET "SW3" LOC = M8;
- 5 NET "SW4" LOC = N8;
- 6 NET "SW5" LOC = U8;
- 7 NET "SW6" LOC = V8;
- 8 NET "SW7" LOC = T5;
- 9 NET "LD0" LOC = U16;
- 10 NET "LD1" LOC = V16;
- 11 NET "LD2" LOC = U15;
- 12 NET "LD3" LOC = V15;

Die Constraints-Datei enthält alle zusätzlichen Informationen zur Vorgabe der Zielfunktion, die nicht in der VHDL-Datei stehen: die Pin-Namen der Schaltungsanschlüssen (s.o.), Taktfrequenz, ...




Übersetzen, Programmieren und Ausprobieren

- (Hierarchy-Fenster) .../Logikrechner.vhd auswählen. (Processes) mit Doppelklick auf »Generate Programming File« (Synthese, Platzierung, Verdrahtung, ...).
- »Configure Target Device ...« aufklappen
- (Processes) Doppelklick auf »Manage Configuration Project (iMPACT)«
- (iMPACT) Doppelklick auf »Boundary Scan«
- (Boundary Scan) Rechtsklick auf (Right click ...) ▷ »Initialize Chain«. »Auto Assign ...« Yes.
- Für »xc6slx16« »logikrechner.bit« im Verzeichnis »Logikrechner« auswählen; »Open«.
- »Attache SPI...« »No«. Nächstes Fenster »OK«.
- Rechtsklick auf den Chip »xc6slx16« ▷ »Program«.
- Ausprobieren: Schaltereinstellungen vornehmen und LED-Anzeige kontrollieren.



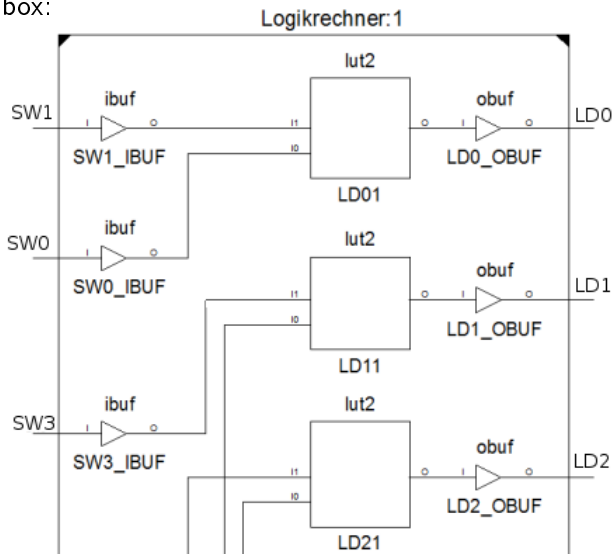1. Einfache Gatterschaltung



Das Syntheseresultat: »Synthesize - XST ▷ View Technology Schematic«; Start with a schematic of a top-level block ▷ OK ▷ Doppelklick Blackbox:





  1. Einfache Gatterschaltung


Das Ergebnis der Platzierung und Verdrahtung: »Implement Design
▷ Map ▷ Manually Place & Route (FPGA Editor)«.





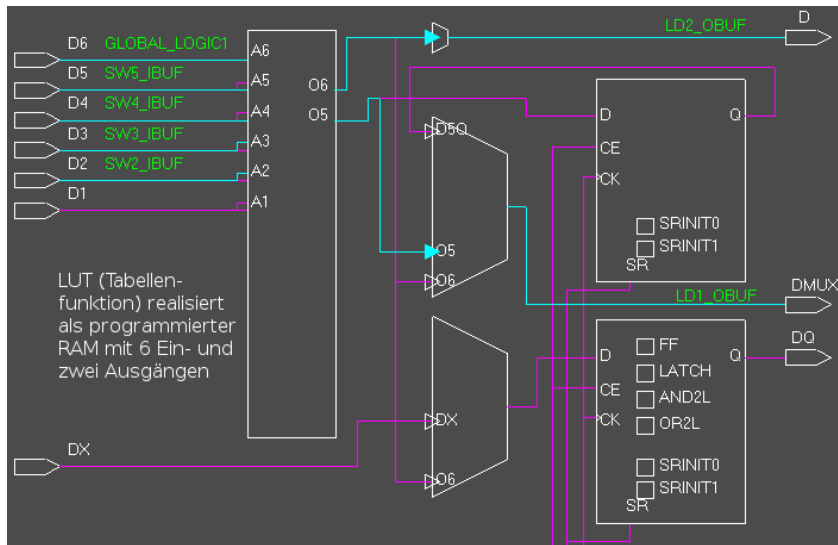1. Einfache Gatterschaltung

Schaltung in dem rot hervorgehobenen Slice:





Simulation



Vorbemerkungen zur Simulation¹

Die Simulation benötigt ein Testobjekt. Das sei hier die nachfolgende Zählerfunktion:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Increment4Bit is
    Port ( x : in  std_logic_vector (3 downto 0);
          y : out std_logic_vector (3 downto 0));
end Increment4Bit;

architecture Behavioral of Increment4Bit is
begin
    y <= std_logic_vector(unsigned(x) + 1);
end Behavioral;
```

Zusätzlich wird ein Testrahmen zur Erzeugung der Eingabesignale benötigt. Das ist eine Entwurfseinheit mit dem Testobjekt als Teilschaltung und einem Prozess zur Erzeugung der Eingaben.

¹Die schrittweise Beschreibung, was zu tun ist, folgt ab Folie 19.



2. Simulation

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY IncTB IS
END IncTB;

ARCHITECTURE behavior OF IncTB IS
    SIGNAL x : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
    SIGNAL y : std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: entity work.Increment4Bit PORT MAP (
        x => x,
        y => y
    );


    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin
        for i in 1 to 20 loop
            wait for 10 ns;
            x <= std_logic_vector(unsigned(x) + 1);
        end loop;
        wait;
    end process;

END;
```




Simulationsarten

 - Simulation des Verhaltens ohne Verzögerungen:



 - Simulation der synthetisierten und verdrahteten Schaltung (mit Verzögerungen)





Arbeitsschritte


Anlegen eines neuen Projekts:

- (ISE) » File ▷ New Project«.
- Name »Increment4Bit« ▷ Next .
- Einstellungen bleiben wie im Bild gezeigt ▷ Next ▷ Finish:

Property Name	Value
Product Category	All
Family	Spartan6
Device	XC6SLX16
Package	CSG324
Speed	-3
Top-Level Source Type	HDL
Synthesis Tool	XST (VHDL/Verilog)
Simulator	ISim (VHDL/Verilog)
Preferred Language	VHDL



Simulation vorbereiten

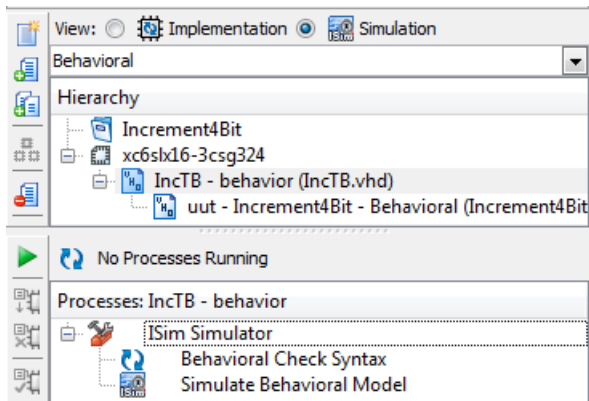


Mit »Project ▷ New Source« ein »VHDL Module« »Increment4Bit.vhd« und eine »VHDL Test Bench« »IncTB.vhd« hinzufügen und die Beschreibungen von den Folien zuvor eintippen. Von Implementation auf Simulation umstellen. Nach der Eingabe für beide Dateien »Behavioral Check Syntax« und Fehlerbeseitigung.



Simulation ohne Verzögerung

 - »Simulate Behavioral Model«
- Darstellungsbereich mit dem Zoom richtig einstellen.




- Simulator schließen, bevor eine neue Simulation aus »ise« heraus gestartet wird.



Post-Place & Route Simulation

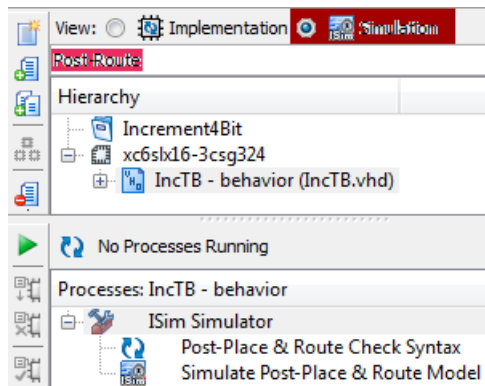- Auf »Implementation« umstellen und »Implement Design« ausführen.
- Auf »Simulation« zurückstellen, Simulationsart auf »Post Route« umstellen.
- ... Syntax Check.
- »Simulate Post-Place & Route Model«.






Taktteiler



Taktteiler

 - Teilen des 100MHz-Eingabetakts durch 2^{32}
- Ausgabe der höchstwertigen Zählerstellen auf Leuchtdioden



- $100/2^{24} \approx 6 \text{ Hz}$; $100/2^{25} \approx 3 \text{ Hz}$; ...





3. Taktteiler

Takt-
eingang

programmierter Schaltkreis

Leuchtdioden

  




 3. Taktteiler

```
entity Taktteiler is
  port(GCLK0: in std_logic;
        LD0, LD1, ..., LD7: out std_Logic);
end entity;

architecture test of Taktteiler is
  signal z: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
  process(GCLK0)
  begin
    if rising_edge(GCLK0) then
      z <= z + 1;
    end if;
  end process;
  LD0 <= z(24);
  LD1 <= z(25);
  ...
  LD7 <= z(31);
end architecture;
```





Erzeugung der Konfigurationsdatei

- (Projektnavigator) File ▷ Open Project ▷ Ebene zurück ▷ Taktteiler ▷ Taktteiler.xise.
- (Hierarchy-Fenster) ../Taktteiler.vhd auswählen. Mit Doppelklick öffnen (Schaltungsbeschreibung).
- (Hierarchy-Fenster) Taktteiler-Behavioral aufklappen, ../Taktteiler.ucf auswählen. Mit Doppelklick öffnen (Constraints).
- (Hierarchy-Fenster) ../Taktteiler.vhd auswählen (Processes). Mit Doppelklick auf »Generate Programming File« (Abarbeitung: Synthese, Platzierung, Verdrahtung bis Konfigurationsdaten erzeugen).



Programmieren und Ausprobieren

Wenn »Impact« noch geöffnet ist²:

- Rechtsklick auf den Chip »xc6slx16«. »Assign New Configuration File«.
- »taktteiler.bit« im Verzeichnis »Taktteiler« auswählen.
»Open«. Attach SPI ... ▷ No.
- Rechtsklick auf den Chip »xc6slx16« ▷ »Program«.
- Ausprobieren.
- Schaltung ändern, z.B. höherfrequente Takte (niederwertigere) Zählerbits ausgeben oder Anschlusszuordnung in der ucf-Datei ändern.


²»Impact« öffnen siehe Folie 11.



Ampelsteuerung



Ampelsteuerung

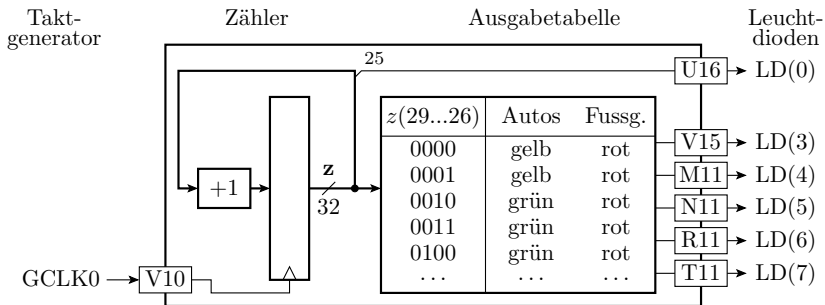


```

process (GCLK0)
begin
  if rising_edge(GCLK0) then
    z <= z + '1';           -- Zähler
    LD(0) <= z(25);        -- Taktausgabe
  end if;
end process;

```



4. Ampelsteuerung

 

```

case z(29 downto 26) is
  when "0000" | "0001"
    => LD(7 downto 3) <= b"010_10"; --A:gelb, F:rot
  when "0010" | "0011"
    => LD(7 downto 3) <= b"001_10"; --A:grün, F:rot
    -- ab hier selbst weiterentwickeln
  when others
    => LD(7 downto 3) <= b"100_10"; --A:rot, F:rot
end case;
end if;
end process;

```



Erzeugung der Konfigurationsdatei

- (Project Navigator) File ▷ Open Project ▷ Ebene zurück ▷ Ampel ▷ Ampel.xise.
- (Hierarchy-Fenster) .../Ampel.vhd auswählen. Mit Doppelklick öffnen (Schaltungsbeschreibung).
- (Hierarchy-Fenster) Ampel-Behavioral aufklappen, .../Ampel.ucf auswählen. Mit Doppelklick öffnen (Constraints).
- (Hierarchy-Fenster) .../Ampel.vhd auswählen (Processes). Mit Doppelklick auf »Generate Programming File« (Abarbeitung: Synthese, Platzierung, Verdrahtung bis Konfigurationsdaten erzeugen).



Programmieren und Ausprobieren

- Rechtsklick auf den Chip »xc6slx16«. »Assign New Configuration File«.
- »ampel.bit« im Verzeichnis »Ampel« auswählen. »Open«; Attach SPI ... ▷ No.
- Rechtsklick auf den Chip »xc6slx16« ▷ »Program«.
- Ausprobieren.
- Schaltung ändern, z.B. höherfrequente Takte (niederwertigere) Zählerbits ausgeben oder Anschlusszuordnung in der ucf-Datei ändern.

Ausgang	A:grün	A:gelb	A:rot	F:grün	F:rot
Anschluss	J7	H3	G1	L7	J6