

Elektronik 1, Foliensatz 5: Kapazitäten, Induktivitäten, zeitdiskrete Modellierung

G. Kemnitz

28. August 2023

Zeitveränderliche Ströme und Spannungen

- Ab jetzt dürfen Spannungen und Ströme auch Signale, d.h. zeitveränderliche Größen sein.
- Zeitveränderliche Ströme und Spannungen werden im Weiteren zur Unterscheidung von konstanten Strömen und Spannungen mit den kleinen Buchstaben i und u bezeichnet.

Definition 1. Ein Signal ist der zeitliche Werteverlauf einer physikalischen Größe, der zur Darstellung von Information verwendet wird.

Zusätzliche physikalische Gesetzmäßigkeiten

- Umladeströme
 - Potentialänderungen auf einem Leiter erfordern Ladungsänderungen.
 - Ladungsänderung erfordern Umladeströme.
 - Umladeströme in den Knotengleichungen berücksichtigen!

Modellierung mit einem neuen Zweipol: Kapazität

- Induktionsspannungen
 - Stromdurchflossene Leiter sind von einem Magnetfeld umgeben.
 - Änderungen des Magnetfeldes verursachen Induktionsspannungen.
 - Induktionsspannungen in den Maschengleichungen berücksichtigen!

Modellierung mit einem neuen Zweipol: Induktivität

Contents

1	Kapazität, Induktivität	2
1.1	Kapazität	2
1.2	Induktivität	4
1.3	Gegeninduktivität	6
1.4	Dreckeffekte	8
1.5	Aufgaben	11

2 Zeitdiskretes Modell	12
2.1 Prinzip	12
2.2 Glättungskondensator	14
2.3 Schaltnetzteil	16
2.4 H-Brücke	18
2.5 CMOS-Inverter	20
2.6 Aufgaben	21


1 Kapazität, Induktivität

1.1 Kapazität

Kapazität

- Die Spannung ist proportional zur Feldstärke.
- Die Ursache elektrischer Felder sind Ladungsträger.
- Spannung proportional Ladung. Proportionalitätsfaktor

$$\text{Kapazität: } C = \frac{Q}{u}$$

 

- Modellierung als Zweipol, der Bauteil (Kondensator) oder Element einer Ersatzschaltung, z.B. einer Leitung, sein kann.

- Die Maßeinheit der Kapazität ist Farad:

$$[C] = 1 \text{ F} = 1 \frac{\text{As}}{\text{V}}$$

- Die Kapazität zwischen den Leitungen einer Schaltung ist meist kleiner als $1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$.
- kapazitiver Umladestrom:

$$i = \frac{dQ}{dt} = C \cdot \frac{du}{dt}$$

Um über einer Kapazität von 1 pF die Spannung um 1 V zu erhöhen, muss sie mit einer Ladung von 10^{-12} As geladen werden, z.B. indem 1 ns lang ein Strom von 1 mA fließt.

- Die Spannung zwischen zwei Schaltungspunkten ändert sich nur so schnell, wie sich die Kapazität auf- bzw. entlädt:

$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^t i(\tau) \cdot d\tau + u(t_0)$$

Kondensatoren




Kapazitätzweipole als Bauteile werden als Kondensatoren bezeichnet. Es gibt Sie im Bereich von pF bis mehrere Farad.

- Kleine Kapazitäten sind einfache Plattenkondensatoren mit:

$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$$

(ε – Dielektrizitätskonstante; A – Fläche; d – Abstand).

 
- Größere verwenden Keramik/Folie mit großem ε als Isolator.
- Noch größere werden in Vielschicht- oder gewickelter Bauweise zur Vergrößerung von A gefertigt.




Elektrolytkondensatoren



 - Sehr dünne elektrolytisch erzeugte Isolationsschicht.
- Große Kapazität pro Fläche und Volumen.
- Nur mit einer positiven Spannung in der angegebenen Richtung betreibbar.
- Bei Falschpolung wird die Isolationsschicht zerstört. Kurzschluss der Platten. Ohne Strombegrenzung thermische Zerstörung.



Reihenschaltung

 


$$\begin{aligned} u_C &= u_{C,1} + u_{C,2} \\ &= \frac{1}{C_1} \cdot \int_{t_0}^t i_C(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{C_2} \cdot \int_{t_0}^t i_C(\tau) \cdot d\tau + u_{C,1}(t_0) + u_{C,2}(t_0) \\ &= \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \cdot \int_{t_0}^t i_C(\tau) \cdot d\tau + u_{C,1}(t_0) + u_{C,2}(t_0) \end{aligned}$$

Das Reziproke der Gesamtkapazität ist die Summe der Reziproken der Einzelkapazitäten:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Parallelschaltung

 

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} = i_{C.1} + i_{C.2} = C_1 \cdot \frac{du_C}{dt} + C_2 \cdot \frac{du_C}{dt}$$

$$C = C_1 + C_2$$

Hilfestellung: Modell des Plattenkondensators:


$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$$

- Parallelschaltung \Rightarrow Vergrößerung der Fläche A
- Reihenschaltung \Rightarrow Vergrößerung des Abstands d


1.2 Induktivität

- Jeder elektrische Strom ist von einem Magnetfeld umgeben.
- Bei Änderung des Stroms ändert sich die gespeicherte magnetische Energie.
- Es wird eine zur Stromänderung proportionale Spannung induziert, die der Änderung des Stromes entgegen wirkt. Proportionalitätsfaktor: L (Induktivität), Maßeinheit Henry ($1 \text{ H} = 1 \text{ Vs/A}$)

Strom, Magnetfeld und Induktionsspannung

 

Schaltsymbol der Induktivität

 

- Modellierung als Zweipol, der Bauteil (Spule) oder Element einer Ersatzschaltung, z.B. einer Leitung, sein kann.
- Der Strom durch eine Induktivität (auch durch eine Leitung) lässt sich nur so schnell ändern, wie das Magnetfeld auf- oder abgebaut wird:

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{t_0}^t u(\tau) \cdot d\tau + i(t_0)$$

Bei einer konstanten Spannung $u(t) = U$ nimmt der Strom proportional mit der Zeit zu:

$$i(t) = \frac{U}{L} \cdot t + i(t_0)$$

- Die Größenordnung der Induktivität einer Leitung ist $\approx 1 \text{ nH}$ je mm Leitungslänge.

Beispielrechnung

Wie viel Strom fließt nach $1 \mu\text{s}$, wenn eine Spannungsquelle mit $U_Q = 1 \text{ V}$ mit einer Leitung der Länge 1 m kurzgeschlossen wird?

- Die Induktivität ist etwa $L \approx 1 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ nH}}{1 \text{ mm}} = 1 \mu\text{H}$.
- Anfangsstrom $i(0) = 0$. Für $t \leq 1 \mu\text{s}$ gilt:

$$i(t) = \frac{1 \text{ V}}{1 \mu\text{H}} \cdot t$$


- Endwert nach $1 \mu\text{s}$: $i(1 \mu\text{s}) = 1 \text{ A}$.

Die Eigenschaft, dass ein Strom bei Kurzschluss einer Spannungsquelle eine geringe Zeit benötigt, bis er so groß ist, dass er das Bauteil zerstört, wird z.B. bei der Überstrom-Abschaltautomatik von Leistungs-MOS-Transistoren benutzt.

Spule



 Die Regel, dass die Induktivität sich proportional zur Leitungslänge verhält, gilt nur für gerade Leiter. Bei dem Bauteil Spule umschließt die Leitung den magnetischen Fluss mehrfach:



- Für die Magnetfelderzeugung verlaufen die Ströme durch die einzelnen Windungen parallel.
- Für die induzierten Spannungen bilden die Wicklungen eine Reihenschaltung.


- Der magnetische Fluss wächst proportional mit der Windungszahl n .
- Der Proportionalitätsfaktor hängt von der Geometrie der Spule und dem Material, in dem sich das Magnetfeld ausbreitet, ab¹.
- Für die induzierten Spannungen bilden die Wicklungen eine Reihenschaltung; u_L proportional zu n und Φ :

$$L \sim n^2$$

¹Spulen für hohe Induktivitäten haben einen eisenhaltigen Kern, meist Ferit (magnetflussverstärkend, nichtleitend, nicht magnetisierbar).

Parallelschaltung

(keine Magnetfeldkopplung)

 


$$\begin{aligned}
 i_L &= i_{L,1} + i_{L,2} \\
 &= \frac{1}{L_1} \cdot \int_{t_0}^t u_L(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{L_2} \cdot \int_{t_0}^t u_L(\tau) \cdot d\tau + i_{L,1}(t_0) + i_{L,2}(t_0) \\
 &= \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \cdot \int_{t_0}^t u_L(\tau) \cdot d\tau + i_{L,1}(t_0) + i_{L,2}(t_0)
 \end{aligned}$$

Das Reziproke der Gesamtinduktivität ist die Summe der Reziproken der Einzelinduktivitäten:

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

Reihenschaltung

(keine Magnetfeldkopplung)

 


$$u_L = u_{L,1} + u_{L,2} = L_1 \cdot \frac{di_L}{dt} + L_2 \cdot \frac{di_L}{dt}$$

Die Gesamtinduktivität ist die Summe der Einzelinduktivitäten:

$$L = L_1 + L_2$$

1.3 Gegeninduktivität

Gegeninduktivität

 


n_j	Windungszahl Wicklung j	$L_j \sim n_j^2$	Eigeninduktivität j
Φ	magnetischer Fluss	$M_{j,k} \sim n_j \cdot n_k$	Gegeninduktivität j,k

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & M_{1,2} \\ M_{2,1} & L_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{pmatrix}$$

- Jede Stromänderung verursacht in *allen* Leitern, die vom selben Magnetfeld umgeben sind, eine Induktionsspannung.

Transformator

 

Betrachtungsfall 1: $i_a = 0$

- i_e regelt sich so ein, dass die Eingangsspannung gleich der Induktionsspannung ist:


$$u_e = \hat{U}_e \cdot \cos(\omega \cdot t) = L_1 \cdot \frac{di_{e0}}{dt}$$

$$i_{e0} = \frac{\hat{U}_e}{\omega \cdot L_1} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

- Die induzierte Ausgangsspannung ist Eingangsspannung mal Windungsverhältnis.

Betrachtungsfall 2:

$$i_a = \frac{u_a}{R_L}$$

 

Kompensation des Sekundärstroms i_a durch einen zusätzlichen Primärstrom i_{e1} so, dass der den Kern umfließende Strom gleich bleibt:


$$i_e = i_{e0} + i_{e1} = \frac{\hat{U}_e}{\omega \cdot L_1} \cdot \sin(\omega \cdot t) + \frac{n_2}{n_1} \cdot i_a$$

$$i_a = \frac{u_a}{R_L} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{u_e}{R_L} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\hat{U}_e \cdot \cos(\omega \cdot t)}{R_L}$$

$$i_e = \frac{\hat{U}_e}{\omega \cdot L} \cdot \sin(\omega \cdot t) + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \cdot \frac{\hat{U}_e \cdot \cos(\omega \cdot t)}{R_L}$$

Leistungsumsatz in einem Transformator

$$\begin{aligned}
 P &= \underbrace{u_e \cdot i_{e0}}_{P_{\text{Blind}}} + \underbrace{u_e \cdot i_{e1}}_{P_{\text{Wirk}}} \\
 &= \underbrace{\frac{\hat{U}_e^2}{\omega \cdot L_1} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(\omega \cdot t)}_{P_{\text{Blind}} \text{ (Blindleistung)}} + \underbrace{\frac{(n_2 \cdot \hat{U}_e \cdot \cos(\omega \cdot t))^2}{n_1^2 \cdot R_L}}_{P_{\text{Wirk}} \text{ (Wirkleistung)}}
 \end{aligned}$$

 

1.4 Dreckeffekte


Parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten

- Jede Verbindung besitzt eine Induktivität.
- Zwischen allen benachbarten Verbindungen gibt es Kapazitäten und Gegeninduktivitäten.

Die meisten dieser Kapazitäten und Induktivitäten:

- sind unerwünscht und
- bleiben im (Simulations-) Modell unberücksichtigt.
- Der unerwünschte Einfluss auf die Funktion wird bei der Simulation nicht sichtbar.
- Die Ursachen der dadurch verursachten Fehlfunktionen sind messtechnisch schwer zu lokalisieren.

Ground Bounce

 

DIS digitaler integrierter Schaltkreis
 $L_{M,i}$ Induktivität der Leitung zum Bezugspunkt (typ. 10^{-8} H)

Die wahrgenommene Eingangsspannung am Eingang von DIS2:

$$u_e = u_a + L_{M1} \cdot \frac{di_{M1}}{dt} - L_{M2} \cdot \frac{di_{M2}}{dt}$$

Größenordnung der Spannungsverfälschungen:

$$L_{M,i} \cdot \frac{di_{M,i}}{dt} \approx 10 \text{ nH} \cdot \frac{100 \text{ mA}}{\text{ns}} = 1 \text{ V}$$

Potentielle Fehlfunktionen

Die Induktionsspannung auf der Massezuleitung kann sein:


- positiv \Rightarrow potentielle Signalverfälschung von 0 in 1
- negativ \Rightarrow potentielle Signalverfälschung von 1 in 0

für alle Anschlussignale des Schaltkreises.

Maßnahmen zur Fehlervermeidung:

- Signale nach Schaltvorgängen erst nach Abschluss der kapazitiven und induktiven Umladevorgänge auswerten.
- Stützkondensatoren.
- Induktivitätsarme Masseleitungen (keine scharfen Knick, großflächige Masseleitungen oder Masseebene).
- Schaltflanken nur so steil wie nötig.
- Differenzielle Signalübertragung.


Stützkondensator

 

- Induktivitätsarmer Scheibenkondensator mit einer Kapazität von etwa 10 nF bis 100 nF als Spannungsquelle für schnelle Stromänderungen.
- Anordnung unmittelbar an den Versorgungsanschlüssen des Schaltkreises.
- Extra Stützkondensator(en) je digitaler Schaltkreis.


Differenzielle Signalübertragung

 - Extra Leitung statt Masseleitung für die Bezugsspannung.
- Auswertung der Differenz zwischen zwei Signalleitungen statt der Differenz zum Bezugspunkt.
- Induktionsspitzen auf den Versorgungsleitungen haben keinen Einfluss auf die Differenzspannung am Eingang des Empfängers, weil sie nicht in der Masche liegen.




Induktives Übersprechen

 - Benachbarte Leitungen funktionieren wie ein Transformator.
- Sprunghafte Stromänderungen auf einer Leitung verursachen Induktionsspannungsspitzen auf den benachbarten Leitungen.



Vermeidung von induktivem Übersprechen

 - Vermeidung schneller Stromänderungen.
- Masseleitung zwischen zwei Signalleitungen.
- Differenzielle Signalübertragung (Minderung des induktiven Übersprechens durch Kompensation der Magnetfelder durch den Rückstrom).



- Koaxialkabel
- Twisted-Pair-Kabel

Kapazitives Übersprechen

- Kapazitiver Spannungsteiler zwischen benachbarten Leitungen.


Vermeidung von Fehlfunktionen:

- Geeignete Leitungsführung,
- Signaländerungsgeschwindigkeiten nicht größer als nötig etc.

1.5 Aufgaben

 Aufgabe 5.1: Kapazität

Wie groß ist die Gesamtkapazität der nachfolgenden Schaltung?



Zur Kontrolle:

$$\begin{aligned}
 C_{\text{ges}} &= (C_2 + C_3) \parallel C_1 \\
 &= 2 \mu\text{F} \parallel 4 \mu\text{F} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} \mu\text{F} \\
 &= 1,33 \mu\text{F}
 \end{aligned}$$

(\parallel – Operator für die Addition der Kehrwerte).

Aufgabe 5.2: Induktivität

- Über einer Induktivität $L = 10 \text{ mH}$ liegt eine konstante Spannung U an. Wie groß ist diese Spannung, wenn der Strom in einer Zeit $\Delta T = 1 \text{ ms}$ von 100 mA auf 200 mA ansteigt?
- Wie viel elektrische Energie wird dabei in magnetische Energie umgesetzt?
- Warum vergrößert sich die Induktivität eines Drahtes, wenn er zu einer Spule aufgewickelt wird?

Zur Kontrolle

- Gesuchte Spannung:

$$U = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta T} = 10 \text{ mH} \cdot \frac{100 \text{ mA}}{1 \text{ ms}} = 1 \text{ V}$$

- Umgesetzte Energie:

$$\begin{aligned}
 W &= \int_0^{1 \text{ ms}} 1 \text{ V} \cdot \left(100 \text{ mA} + \frac{100 \text{ mA}}{1 \text{ ms}} \cdot t \right) \cdot dt \\
 &= 1 \text{ V} \cdot \left(100 \text{ mA} \cdot 1 \text{ ms} + \frac{100 \text{ mA}}{2 \text{ ms}} \cdot (1 \text{ ms})^2 \right) = 150 \mu\text{Ws}
 \end{aligned}$$

- Wenn ein Draht zu einer Spule aufgewickelt wird, addieren sich die magnetischen Flüsse der Ströme durch alle Windungen und die induzierten Spannungen. Quadratische Zunahme mit der Windungszahl und damit auch mit der Drahtlänge.

Aufgabe 5.3: Transformatorberechnung

Ein Transformator zur Umwandlung der Netzspannung von 230 V in eine Niederspannung von 20 V hat eine Sekundärwicklung, an der die Niederspannung abgegriffen wird, mit $n_2 = 40$ Windungen.

- Wie groß ist die Windungszahl der Primärwicklung?
- Wie müsste die Windungszahl der Sekundärwicklung verändert werden, damit der Trafo eine Niederspannung von 8 V liefert?
- Wie groß ist der maximale Strom der 8 V -Sekundärwicklung, wenn die 230 V -Primärwicklung mit einer $0,1 \text{ A}$ -Sicherung abgesichert ist²?

²Der Blindstrom wurde bei dem Überschlag vernachlässigt.

Zur Kontrolle

1. Windungszahl der Primärwicklung:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}; n_1 = \frac{230 \text{ V}}{20 \text{ V}} \cdot 40 = 460$$

(U_1, U_2 – Effektivwerte der Ein- und Ausgangsspannung).

2. Windungszahl der Sekundärwicklung für 8 V Ausgangsspannung (Effektivwert):

$$n_2 = \frac{8 \text{ V}}{230 \text{ V}} \cdot 460 = 16$$

3. Max. Wirkstrom am 8V-Ausgang bei 0,1 A Wirkstrom am 230V-Eingang:

$$I_{2.\text{max}} = 0,1 \text{ A} \cdot \frac{460}{16} = 2,9 \text{ A}$$

Aufgabe 5.4: Entwurfsregeln

1. Warum benötigen schnelle digitale Schaltkreise Stützkondensatoren?
2. Welchen Vorteil hat ein großer Störabstand beim Entwurf digitaler Schaltungen?

Zur Kontrolle:

1. Die Stützkondensatoren liefern den Versorgungsstrom bei schnellen Stromänderungen und mindern insbesondere die Induktionsspannungen zum Masseknoten (Ground Bounce).
2. Außer weniger Fehleranfälligkeit gegenüber Bauteilstreuungen, Temperaturänderung, Alterung, ... auch geringere Störanfälligkeit gegenüber Ground Bounce und induktiv oder kapazitiv eingekoppelten Störimpulsen.

2 Zeitdiskretes Modell

Eine Schaltung mit zeitveränderlichen Spannungen und Strömen bildet sich auf ein Differentialgleichungssystem ab. Wie löst man am einfachsten Differentialgleichungssysteme?

⇒ Numerisch unter Annäherung der Differenzialgleichungen durch Differenzgleichungen.

2.1 Prinzip**Zeitdiskretes Modell für Kapazitäten und Induktivitäten**

- Eine Kapazität verhält sich wie eine Spannungsquelle, deren Wert sich proportional zum Strom ändert.
- Eine Induktivität verhält sich wie eine Stromquelle, deren Wert sich proportional zur Spannung ändert.

Zeitdiskrete Näherung:

$$u_C(n+1) = u_C(n) + \frac{1}{C} \cdot \int_{t_n}^{t_{n+1}} i_C \cdot dt \approx u_C(n) + \frac{\Delta T}{C} \cdot i_C(n)$$





$$i_L(n+1) = i_L(n) + \frac{1}{L} \cdot \int_{t_n}^{t_{n+1}} u_L \cdot dt \approx i_L(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot u_L(n)$$

($\Delta T = t_{n+1} - t_n$ – Dauer eines Zeitschritts.)

Ersatz durch Quellen

$$u_C(n+1) \approx u_C(n) + \frac{\Delta T}{C} \cdot i_C(n)$$

$$i_L(n+1) \approx i_L(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot u_L(n)$$

    	Original	Ersatz
Kapazität		
Induktivität		

Schaltungsanalyse fast wie im stationären Betrieb

- Ersatz von C und L durch Quellen.
- Aufstellen der Knoten- und Maschengleichungen.
- Wahlweise Ersatz der Ströme oder Spannungen an den Widerständen durch $i_i = u_i/R_i$ bzw. $u_i = i_i \cdot R_i$.
- Lösen des Gleichungssystems.

Neu ist:


Festlegen der Anfangswerte für $u_{C,i}$ und $i_{L,i}$


Wiederhole für jeden Berechnungsschritt

Lösen des Gleichungssystems

Berechnen der Folgewerte für $u_{C,i}$ und $i_{L,i}$

Beispiel

 

 


$$\begin{aligned}
 \text{K1:} & \quad i_1 - i_2 - i_3 = 0 \\
 \text{K2:} & \quad i_3 - i_4 = i_L \\
 \text{M1:} & \quad R_1 \cdot i_1 + R_2 \cdot i_2 = u_e - u_{C2} \\
 \text{M2:} & \quad -R_2 \cdot i_2 + R_3 \cdot i_3 + R_4 \cdot i_4 = u_{C2} - u_{C3}
 \end{aligned}$$

Die Quellenwerte für den nächsten Zeitschritt:

$$\begin{aligned}
 u_{C2}(n+1) &= u_{C2}(n) + \frac{\Delta T}{C_2} \cdot i_2(n) \\
 u_{C3}(n+1) &= u_{C3}(n) + \frac{\Delta T}{C_3} \cdot i_3(n) \\
 i_L(n+1) &= i_L(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot u_{R4}(n) = i_L(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot R_4 \cdot i_4(n)
 \end{aligned}$$

Simulation

 

```

N = 400;           % Anzahl Zeitschritte
T = 1E-6;        % Zeitschritt in s
R1 = 1E3;        % in Ohm
R2 = 1E3;        % in Ohm
R3 = 1E3;        % in Ohm
R4 = 1E3;        % in Ohm
C1 = 1E-6;       % in Farad
C2 = 1E-6;       % in Farad
L1 = 1E-2;       % in Henry

ue = ...         % Eingangsspannung
u_C2(1)= 0;     % Anfangswerte
u_C3(1)= 0;
i_L(1) = 0;


M = [ 1 -1 -1 0;
      0 0 1 -1;
      R1 R2 0 0;
      0 -R2 R3 R4]^(-1);

for n=1:N
    V = [0; i_L(n); ue(n)-u_C2(n);
         u_C2(n)-u_C3(n)];
    i = M*V;
    u_C2(n+1) = u_C2(n) + T/C2 * i(2);
    u_C3(n+1) = u_C3(n) + T/C3 * i(3);
    u_R4(n) = R4 * i(4);
    i_L(n+1) = i_L(n) + T/L * u_R4(n);
end;
plot((1:N)*T, u_R4);
    
```


ΔT halbieren, bis sich u_{R4} nicht mehr ändert. Im Programm ist ΔT die Variable T.

 2.2 Glättungskondensator

Brückengleichrichter mit Glättungskondensator




 - Der Kondensator wirkt wie eine zeitveränderliche Spannungsquelle.
- Für die Dioden sind drei Arbeitsbereiche zu unterscheiden.
- 3 Ersatzschaltungen ...



$$i_C(n) = \frac{\frac{R_L}{R_E + R_L} \cdot (|u_e(n)| - 2 \cdot U_F) - u_a(n)}{R_E \parallel R_L}$$

 Arbeitsbereich III: »alle Dioden gesperrt«:




$$-i_C(n) = \frac{u_a(n)}{R_L}$$

$$u_a(n+1) = u_a(n) \cdot \left(1 - \frac{\Delta T}{R_L \cdot C}\right)$$

$$u_a(n) = u_a(0) \cdot \left(1 - \frac{\Delta T}{R_L \cdot C}\right)^n$$

(Zeitdiskrete Näherung für eine abklingende Exponentialfunktion.)

 Sonderfall: $R_E \rightarrow 0$ (keine Begrenzung des Umladestroms):




- Masche:

$$|u_e| - 2 \cdot U_F - u_a \neq 0?$$

- Egal wie klein, der Widerstand der Dioden und Leitungen in der Masche kann nicht vernachlässigt werden.

Simulation

 


```

RE = 100;           % in Ohm
RL = 1E3;          % in Ohm
C = 1E-5;         % in F
UF = 0.7;         % in V
T = 1E-4;         % Zeitschritt
...                % in s

kUE = RL/(RL+RE);
RErs = RL*RE/(RL+RE);
uc(1) = 0;
for n=1:N          % in V
    t(n) = (n-1)*T;
    ue(n)=3*sin(2*pi*f*t(n));
    ua(n) = uc(n);
    if ue(n)-ua(n) > 2*UF
        ic = (kUE*(ue(n)-2*UF)
              -ua(n))/RErs;
    elseif -ue(n)-ua(n) > 2*UF
        ic = (kUE*(-ue(n)-2*UF)
              -ua(n))/RErs;
    else
        ic = -ua(n)/RL
    end;
    uc(n+1) = uc(n)+T/C*ic;
end;
    
```

Einfaches Gleichspannungsnetzteil

 

- Trafo für 230V Eingangsspannung, etwa 8V Ausgangsspannung und 1A Ausgangsstrom.
- Brückengleichrichter.
- Glättungskondensator ca. 500 bis 2000 µF.
- Stabilisierungsschaltkreis mit kleiner induktivitätsarmer Kapazität am Ausgang.

2.3 Schaltnetzteil

Schaltnetzteile

- Erzeugung einer konstanten Spannung u_a aus einer instabilen³ Quellspannungen U_V .
- Hoher Wirkungsgrad, kleine Bauform, ...

Funktionsprinzip:


³Z.B. einer Spannung, die zwischen 10 V und 20 V liegen darf.

- Phase 1: Induktivität L mit Strom aufladen.
- Phase 2: Mit Induktivitätsstrom von L den Kondensator C aufladen. Dabei entlädt sich L .
- Bauteile: Quelle U_V , L , C , Schalttransistor, Diode, Regelung mit PWM-Ausgang.

Wandlertypen:

- Aufwärtswandler: kleine $U_V \Rightarrow$ große u_a
- Abwärtswandler: große $U_V \Rightarrow$ kleine u_a
- Invertierender Wandler: positive $U_V \Rightarrow$ negative u_a

Aufwärtswandler

 

Reglung der Ausgangsspannung über $\eta_T = \frac{t_{x1}}{T_P}$ (t_{x1} - Zeit, die x eins ist; T_P - Periodendauer).


Simulationsprogramm

```


UV = 5;    % in V
L  = 6E-2; % in H
R  = 1E2;  % in Ohm
C  = 1E-4; % in F
T  = 1E-5; % in s
N  = ...;  % Abtastwerte
t  = ...;  % Zeitvektor
iL(1) = 0; } Anfangs-
ua(1) = 0; } werte

for n=1:N
  if < Transistor eingeschaltet >
    iL(n+1)=iL(n)+(T/L)*UV;
    ua(n+1)=ua(n)*(1-T/(R*C));
  elseif iL>0
    iL(n+1)=iL(n)+(T/L)*(UV-UF-ua(n));
    ua(n+1)=ua(n)+(T/C)*(iL(n)-ua(n)/R);
  else
    iL(n)=0; iL(n+1)=0;
    ua(n+1)=ua(n)*(1-T/(R*C));
  end;
end;
< Ergebnisausgabe >

```

 

Invertierender Wandler

 


In Phase 2 i_L fließt in umgekehrter Richtung durch C


 
2.4 H-Brücke

Simulation einer H-Brücke mit induktiver Last

- Stufenlose Stromeinstellung für Elektromagneten.
- Stromglättung bei einer stufenlosen Leistungssteuerung über PWM.





Ersatzschaltungen mit Versorgungsspannung über der Last
  
<p><u>positive Ausgabe</u> $(x_1 = x_4 = 1) \wedge (x_2 = x_3 = 0)$</p>  <p>$u_L = U_V - u_R$ $u_R = R \cdot i$</p> <p>$i(n+1) = i(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot (U_V - u_R)$ im Programm ergänzen</p>	<p><u>negative Ausgabe</u> $(x_1 = x_4 = 0) \wedge (x_2 = x_3 = 1)$</p>  <p>$u_L = -U_V - u_R$ $u_R = R \cdot i$</p> <p>$i(n+1) = i(n) - \frac{\Delta T}{L} \cdot (U_V + u_R)$ im Programm ergänzen</p>
---	---


Ersatzschaltung »alle Transistoren aus«

Zur Kurzschlussvermeidung beim Umschalten:

- negative Ausgabe \Rightarrow Leerlauf \Rightarrow positive Ausgabe
- positive Ausgabe \Rightarrow Leerlauf \Rightarrow Kurzschluss ...
  
<p><u>Leerlauf 1</u> $(x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0) \wedge (i > 0)$</p>  <p>$u_L = -U_V - 2 \cdot U_F - u_R$ $u_R = R \cdot i$</p> <p>$i(n+1) = i(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot u_L$ im Program ergänzen</p>	<p><u>Leerlauf 2</u> $(x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0) \wedge (i < 0)$</p>  <p>$u_L = U_V + 2 \cdot U_F + u_R$ $u_R = R \cdot i$</p> <p>$i(n+1) = i(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot u_L$ im Program ergänzen</p>
---	---


Beispielsimulation

 

$(R = 10 \Omega, L = 100 \text{ mH}, T_P = 1 \text{ ms}, U_V = 5 \text{ V}, U_F = 0,7 \text{ V}).$

2.5 CMOS-Inverter

Simulation von CMOS-Invertiern

 

- MOS-Transistoren verhalten sich nichtlinear.

Berechnung des Stroms i_{DN}

```

%-----
% Simulation eines NMOS-Transistors
%-----
function ID=SimTransNMOS(UGS, UDS)
    Uth = 1;           % Einschaltsp. in V
    K= 1E-3;          % in A/V^2
    if UGS<Uth        % Sperrbereich
        ID=0;
    else
        if UGS-UDS<Uth    % Einschnuerbereich
            ID=(K/2)*(UGS-Uth)^2;
        else                % aktiver Bereich
            ID=K*((UGS-Uth)*UDS-UDS*UDS/2);
        end
    end
end
end

```

Berechnung des Stroms i_{DP}

```

%-----
% Simulation eines PMOS-Transistors
%-----
function ID=SimTransPMOS(UGS, UDS)
    Uth = -1;          % Einschaltsp. in V
    K= -1E-3;          % in A/V^2
    if UGS>Uth        % Sperrbereich
        ID=0;
    else
        if UGS-UDS>Uth    % Einschnuerbereich
            ID=(K/2)*(UGS-Uth)^2;
        else                % aktiver Bereich
            ID=K*((UGS-Uth)*UDS-UDS*UDS/2);
        end
    end
end
end

```

Simulation der Inverterkette

```

C = 1E-13; % Kapazitaet in Farad
TP = 6E-10; % Signalperiode in s
UV = 5; % Versorgungssp. in V
M = 100; % Abtastpunkte je Periode
u0P=[5*ones(1,M/2) zeros(1,M/2)];
u0 = [u0P u0P];
T=TP/M;
N = length(u0);
t=(1:N)*dt;


u1(1) = UV; % Anfangs-
u2(1) = 0; % werte
u3(1) = UV;

for n=1:N % Wiederholschleife
    % Simulation
    % der 3 Inverter

    % 1. Inverter
    iDN = SimTransNMOS(u0(n), u1(n));
    iDP = SimTransPMOS(u0(n)-UV, u1(n)-UV);
    u1(n+1) = u1(n)-T/C*(iDN + iDP);


    % 2. Inverter
    iDN = SimTransNMOS(u1(n), u2(n));
    iDP = SimTransPMOS(u1(n)-UV, u2(n)-UV);
    u2(n+1) = u2(n)-T/C*(iDN + iDP);

     % 3. Inverter
    iDN = SimTransNMOS(u2(n), u3(n));
    iDP = SimTransPMOS(u2(n)-UV, u3(n)-UV);
    u3(n+1) = u3(n)-T/C*(iDN + iDP);
end;
subplot(4,1,1); plot(t, u0); % graphische
subplot(4,1,2); plot(t, u1(1:N)); % Ergebnis-
subplot(4,1,3); plot(t, u2(1:N)); % ausgabe
subplot(4,1,4); plot(t, u3(1:N));
    
```



2.6 Aufgaben

Aufgabe 5.5: Zeitdiskreten Simulation

 


Bekannte Größen: Bauteilparameter, Signalverlauf von u_e , Schrittweite ΔT und die Anfangswerte $u_{C1}(0)$, $u_{C2}(0)$ und $i_L(0)$. Gesucht:

1. Ersatzschaltung mit den Kapazitäten und der Induktivität als Quellen.

2. Gleichungen zur Berechnung der Ströme durch die Kapazitäten und der Spannung über der Induktivität.
3. Ergänzung: Anfangsinitialisierung, Schleife und Gleichungen zur Berechnung der Spannungen über den Kapazitäten und dem Strom durch die Induktivität.

Lösung zu Aufgabe 5.5

1. Ersatzschaltung:

 

2. Gleichungen zur Berechnung der Ströme durch die Kapazitäten und der Spannung über der Induktivität:

$$i_{C1} = \frac{u_e(t) - u_{C1}}{R_1} - i_L$$

$$i_{C2} = i_L - \frac{u_{C2}}{R_2}$$

$$u_L = u_{C1} - u_{C2}$$


3. Ergänzung: Anfangsinitialisierung, Schleife ...:

```

R1 = ...; R2=...; C1=...; C2=...; L=...;
N=...;    % Anzahl der Zeitschritte
T=...;    % Dauer eines Zeitschritts
% Spannungswerte für alle Zeitschritte
ue = [...];
%Anfangsinitialisierung
uC1(1)=0; uC2(1)=0; iL(1)=0;
for n=1:N
    iC1(n) = (ue(n)-uC1(n))/R1 - iL(n);
    iC2(n) = iL(n) - uV2(n)/R2;
    uL(n)   = uC1(n) - uC2(n);
    uC1(n+1)= uC1(n)+ T/C1*iC1(n);
    uC2(n+1)= uC2(n)+ T/C2*iC2(n);
    iL(n+1) = iL(n) + T/L*uL(n);
end;
plot(...);

```


Aufgabe 5.6: Abwärtswandler

 

1. Aufstellen der Ersatzschaltungen mit der Kapazität und der Induktivität als Quellen für beide Betriebsphasen.
2. Berechnungsvorschriften für den Folgestrom durch die Induktivität und die Folgespannung über der Kapazität für $x = 0$.
3. Folgestrom durch die Induktivität und die Folgespannung über der Kapazität für $x = 1$.
4. Verbale Beschreibung, wie die Schaltung funktioniert.

Lösung zu Aufgabe 5.6

 1. Ersatzschaltung für beide Betriebsphasen:



2. Folgestrom und -spannung für $x = 0$ (Transistor ein):

$$u_C(n+1) = u_a(n+1) = u_a(n) + \frac{\Delta T}{C} \cdot \left(i_L(n) - \frac{u_a(n)}{R} \right)$$

$$i_L(n+1) = i_L(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot (U_V - u_a(n))$$

3. Folgestrom und -spannung für $x = 1$ (Transistor aus). Es ändert sich nur die Berechnung von i_L :

$$u_C(n+1) = u_a(n+1) = u_a(n) + \frac{\Delta T}{C} \cdot \left(i_L(n) - \frac{u_a(n)}{R} \right)$$

$$i_L(n+1) = i_L(n) + \frac{\Delta T}{L} \cdot \left(-U_F - u_a(n) \right)$$