



# Elektronik II

## Foliensatz 2: Simulation im stationären Betrieb

G. Kemnitz

Institut für Informatik, TU Clausthal (E2\_F2)

18. April 2023



## Inhalt F2: Simulation im stationären Betrieb

### Simulationsarten

#### Arbeitspunkt

- 2.1 Brückenschaltung
- 2.2 RD-Schaltung
- 2.3 Transistorschaltung

#### Kennlinie

- 3.1 Diode
- 3.2 Bipolartransistor
- 3.3 MOS-Transistor
- 3.4 Transistorverstärker

### 3.5 Operationsverstärkerschaltung

#### Transferfunktion

- 4.1 Kleinsignalverhalten
- 4.2 Vierpole
- 4.3 Simulationionsart .tf
- 4.4 Transfergatter

#### Bauteiltoleranzen

- 5.1 Sensitivitätsanalyse
- 5.2 Monte-Carlo-Simulation
- 5.3 E-Reihe



# Simulationsarten



## Schaltungssimulation

Simulation ist ein wichtiges Hilfsmittel für den Entwurf und vor allem für die Kontrolle des Entwurfsergebnisses. Bei richtiger Anwendung nimmt sie dem Entwerfer viel Arbeit ab.

Im Vergleich zum Bleistift-und-Papier-Entwurf:

- lassen sich mit weniger Aufwand viel mehr Lösungsvarianten
- mit genaueren Modellen untersuchen.
- Es ist aber schwerer zu erkennen, warum was wie funktioniert.

Im Vergleich zu Versuchsaufbauten

- können mit weniger Aufwand mehr Varianten untersucht und
- z.B. auch Toleranzen berücksichtigt werden.
- Es sind jedoch keine Aussagen über in den Modellen unberücksichtigte Eigenschaften, z.B. die Wirkung unberücksichtigter parasitärer Kapazitäten, möglich.



## Simulation mit LTspice

Spice wurde ursprünglich am Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS) Fachbereich der University of California in Berkeley entwickelt und steht heute im Quellcode in Version 3f5 zur allgemeinen Verfügung.

LTspice ist eine kostenlose Software des Halbleiterherstellers Linear Technology zur Schaltungssimulation. Es basiert auf Spice, ist dazu kompatibel und besonders zur Simulation von Schaltnetzteilen geeignet<sup>1</sup>.

- Download: <http://www.linear.com/designtools/software/>
- Bedienung, Kommandos und Modelle: [scad3.pdf](#)
- zum Nachschlagen:  
<http://www.ecircuitcenter.com/SPICEsummary.htm>

---

<sup>1</sup>Quelle Wikipedia



## Schaltungsberechnung im stationären Zustand

- OP (**O**perational **P**oint) Berechnung der Spannungen und Ströme im stationären Zustand (Arbeitspunkt).
- DC-Sweep (**D**irect **C**urrent Sweep) Berechnung stationärer Übertragungsfunktionen.
- TR (**T**Ransfer Function) Ein- und Ausgangswiderstand sowie Verstärkung der linearisierten Kleinsignalersatzschaltung.

Bei diesen Simulationsarten können

- mit der Step-Funktion Varianten von Parameterwerten und Modellen simuliert,
- Worst-Case- und Monte-Carlo-Simulation mit vorgegebenen Verteilungen für toleranzbehaftete Parameter durchgeführt,
- die berechneten Werte graphisch dargestellt werden,
- ...



## Zeitveränderliche Spannungen und Ströme

Einbeziehung kapazitiver Ströme und Induktionsspannungen.

- trans (**TRANS**ition) Zeitdiskrete Berechnung der Signalverläufe für beliebige Eingabesignalverläufe und auch für nichtlineare Schaltungen.
- AC (**Al**ternate **C**urrent): Simulation im Frequenzraum. Setzt Linearität voraus und berechnet Amplituden- und Phasenfrequenzgänge.
- four (**FOUR**ier transformation) Berechnung der Spektren von Signalverläufen bei der zeitdiskreten Simulation.
- noise (Rauschen) Berechnung der Rauschspannungen und Rauschströme als Funktion der Frequenz oder für einen Frequenzbereich.

Auch diese Simulationen können mit Parameter- und Modellvarianten, streuenden Parametern, ... durchgeführt werden.



## Spice-Basismodell

Führender Buchstabe von Bauteilbezeichnern beschreibt den Typ:



A	spezielle Funktionen	N	Leitungsname (LTspice)
B	programmierbare Quelle	M	MOSFET
C	Kapazität	O	gedämpfte Leitung
D	Diode	Q	Bipolartransistor
E	spg.-gesteuerte Spg.-quelle	R	Widerstand
F	stromgest. Stromquelle	S	spannungsgest. Schalter
G	spg.-gest. Stromquelle	T	ungedämpfte Leitung
H	stromgest. Spg.-quelle	U	homogene RC-Leitung
I	Stromquelle	V	Spannungsquelle
J	Sperrschicht-FET	W	stromgest. Schalter
K	Gegeninduktivität	X	Teilschaltung
L	Induktivität	Z	MESFET Transistor





# Arbeitspunkt

### Linearisierung im Arbeitspunkt

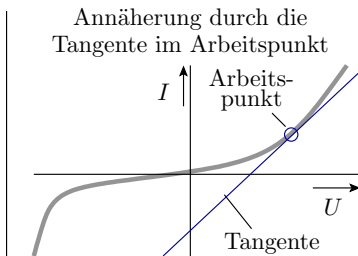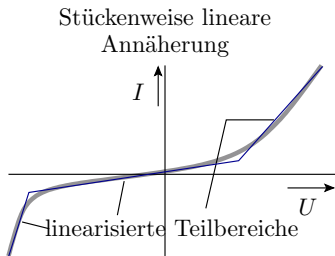

Die Schaltungsanalyse basiert physikalisch auf den kirchhoffschen Sätzen und mathematisch auf der Lösung von linearen Gleichungssystemen. In Elektronik I wurden nichtlineare Zweipolennlinien stückweise linear angenähert. Spice nähert nichtlineare Kennlinien durch die Tangente im Arbeitspunkt an, sucht dazu mit einem Iterationsverfahren den Arbeitspunkt und führt so die Analyse auf die eines linearen Systems zurück.



## 2. Arbeitspunkt

Die folgenden Unterabschnitte zeigen an drei Beispielen

- Ersatzwiderstandsbestimmung einer Brückenschaltung aus Widerständen,
- bereichsabhängige Bestimmung der Ersatzschaltung einer Schaltung aus Widerständen und Dioden und
- einem Transistorverstärker

wie bisher (d.h. in Elektronik I) die Spannungen und Ströme im stationären Zustand (d.h. der Arbeitspunkt) abgeschätzt wurden und wie sich dieselben Aufgaben mit dem Simulator lösen lassen.

Die Beispiele dienen gleichzeitig zur Wiederholung einiger Grundtechniken der Schaltungsanalyse aus dem Werkzeugkasten von Elektronik I, die weiterhin für die Überschlüsse benötigt werden:

- Widerstände zusammenfassen, Zweipolvereinfachung,
- Spannungsteiler, Überlagerungsprinzip und
- das Dioden- und Bipolartransistormodell.



# Brückenschaltung





### Matlab vs. Analyse mit Spice

In Elektronik I gab es im Abschnitt »Handwerkszeug, Widerstandsnetzwerke« das Beispiel »Gesamtwiderstand Brückenschaltung«. In dieser Schaltung gibt es keine Widerstände, durch die derselbe Strom fließt oder über denen dieselbe Spannung abfällt. Einfache Zusammenfassung nicht möglich!

Die einzige Lösung im Werkzeugkasten war die Erweiterung um eine Quelle zur Einspeisung einer Spannung, Aufstellen von 6 Gleichungen und die Berechnung des Gesamtstroms mit Matlab.
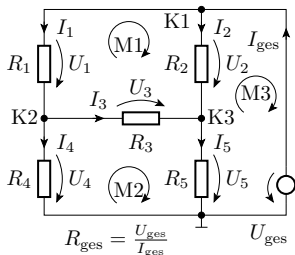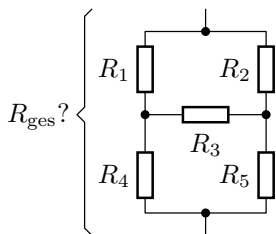
$$\begin{array}{lcl}
 \text{K1 :} & -I_1 - I_2 + I_{\text{ges}} & = 0 & \text{M1 :} & -R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 & = 0 \\
 \text{K2 :} & I_1 - I_3 - I_4 & = 0 & \text{M2 :} & -R_4 \cdot I_4 + R_3 \cdot I_3 + R_5 \cdot I_5 & = 0 \\
 \text{K3 :} & I_2 + I_3 - I_5 & = 0 & \text{M3 :} & -R_5 \cdot I_5 - R_2 \cdot I_2 & = -U_{\text{ges}}
 \end{array}$$



$$R_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{I_{\text{ges}}}$$

$$K1 : -I_1 - I_2 + I_{ges} = 0$$

$$K2 : I_1 - I_3 - I_4 = 0$$

$$K3 : I_2 + I_3 - I_5 = 0$$


$$M1 : -R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$M2 : -R_4 \cdot I_4 + R_3 \cdot I_3 + R_5 \cdot I_5 = 0$$

$$M3 : -R_5 \cdot I_5 - R_2 \cdot I_2 = -U_{ges}$$

In LTspice wird die Schaltung graphisch wie in der Abbildung mit Bauteilwerten eingegeben, als Simulationsart `.op` ausgewählt und die Simulation gestartet.

 Alle Knoten müssen eine Gleichspannungsverbindung zu Masse haben. Die graphische Eingabe wird in eine Netzliste umgerechnet.



```


R1 K1 K2 9kOhm
R2 K2 0 1kOhm
R3 K1 K3 1kOhm
R4 K3 0 9kOhm
R5 K3 K2 2kOhm
V_Uges K1 0 10V
.op
    
```



Spalte 1: Bauteilname; Spalte 2-3: Knoten; Spalte 4: Parameterwert.  
 .op (Operational Point) – Simulationskommando für Arbeitspunktberechnung. Der erste Buchstabe des Bauteilnamens beschreibt den Typ:

- R<name> Widerstand
- V<name> Spannungsquelle

 Die Angabe der Maßeinheiten Ohm, V, ... hinter den Parametern ist nicht zwingend. Verbindungen, die im Schaltplan keinen Namen haben, erhalten die Netzlistennamen: N000, N001, ...



```

R1 K1 K2 9kOhm
R2 K2 0 1kOhm
R3 K1 K3 1kOhm
R4 K3 0 9kOhm
R5 K3 K2 2kOhm
V_Uges K1 0 10V
.op
  
```



## 2. Arbeitspunkt

Simulationsergebnis:

### ■ Potentiale aller Knoten in Volt

V(k1) : 10  
 V(k2) : 2.89474  
 V(k3) : 7.10526

### ■ Ströme durch alle Bauteile in A:

I(R5) : 0.00210526  
 I(R4) : 0.000789474  
 I(R3) : 0.00289474  
 I(R2) : 0.00289474  
 I(R1) : 0.000789474  
 I(V\_uges) : -0.00368421


### ■ Gesuchter Gesamtwiderstand:

$$R_{\text{ges}} = \frac{U_{\text{ges}}}{-I(V_{\text{uges}})} = \frac{10 \text{ V}}{3,684 \text{ mA}} = 3,45 \text{ k}\Omega$$

### ■ Probe: V(k2)/I(R2) muss z.B. 1 kΩ sein:

$$\frac{V(k2)}{I(R2)} = \frac{2.89474 \text{ V}}{0.00289474 \text{ A}} = 1 \text{ k}\Omega \checkmark$$

## 1. Brückenschaltung

 

```

R1 K1 K2 9kOhm
R2 K2 0 1kOhm
R3 K1 K3 1kOhm
R4 K3 0 9kOhm
R5 K3 K2 2kOhm
V_Uges K1 0 10V
.op

```









# RD-Schaltung

## Funktioniert auch mit nichtlinearen Bauteilen

 Beispiel zur Wiederholung der Überschlage aus Elektronik I:



Ersatzschaltungen mit dem vereinfachten Diodenmodell  
 D1, D2 aus | D1 aus, D2 ein | D1 ein, D2 aus

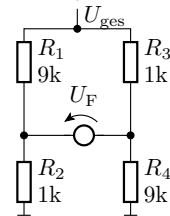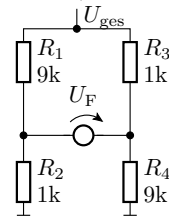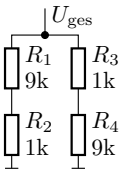




Gultigkeitsbereich

sonst

$$\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_4} > \frac{U_F}{U_{ges}}$$

$$\frac{R_3}{R_3+R_4} - \frac{R_1}{R_1+R_2} > \frac{U_F}{U_{ges}}$$

vereinfachter  
Zweipol:

   

Beide Dioden ein  
oder eine Diode im Durchbruch-  
bereich ist nicht moglich.

$$\left( \frac{R_2}{R_2+R_4} - \frac{R_1}{R_1+R_3} \right) \cdot U_F$$


$$\left( \frac{R_1}{R_1+R_3} - \frac{R_2}{R_2+R_4} \right) \cdot U_F$$



Wie kann man das alles so schnell im Kopf überschlagen?


- Mit stark vereinfachten Bauteilmodellen und
- einem gut aufeinander abgestimmten Werkzeugkasten.

Diodenmodell:

 


(1) Durchlassbereich

$$I_D > 0$$

 


(2) Durchbruchbereich

$$I_D < 0$$

 


(3) Sperrbereich

$$I_D = 0$$

 


Vereinfachung Widerstandsnetzwerke:

 - Reihenschaltung: Widerstände addieren.
- Parallelschaltung: Kehrwerte addieren.




 
## Zweipolvereinfachung:



- Jeder lineare Zweipol ist mit einer Quelle und einem Widerstand nachbildbar.
- Der Ersatzwiderstand ist der des Zweipols, wenn alle Quellenwert auf null gesetzt werden.
- Die Spannung der Ersatzquelle ist die Leerlaufspannung des Zweipols.


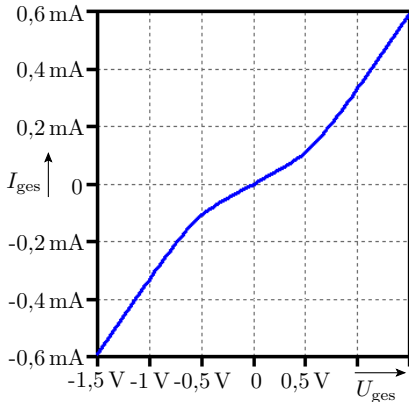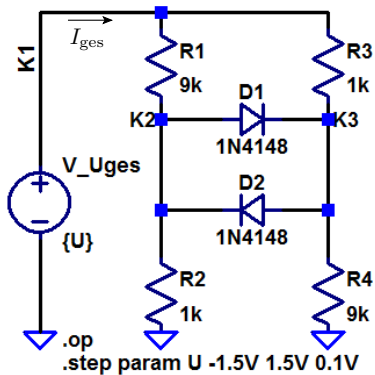
## Bestimmung des Verhaltens durch Simulation

Schaltung mit einer zusätzlichen Spannungsquelle in den Simulator eingegeben und mit `.op` Arbeitspunktbestimmen.



 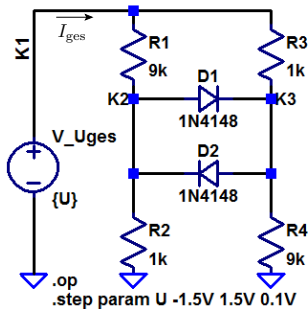

Im Beispiel ist die Quellenspannung der Parameter »U«, der in der .step-Anweisung die Werte -1,5V bis 1,5V in 0,1V-Schritten durchläuft. Rechts ist der Gesamtstrom in Abhängigkeit von der Spannung dargestellt. Die drei vorhergesagten Bereiche sind erkennbar.

Kontrollfrage für das Selbststudium:


- Schätzen Sie aus der Abbildung rechts  $U_{ges} = U_0 + R_{ers} \cdot I_{ges}$  (linearisierte Näherung) für alle drei Bereich ab und Vergleichen Sie die Ergebnisse mit denen auf Folie 18.




# Transistorschaltung
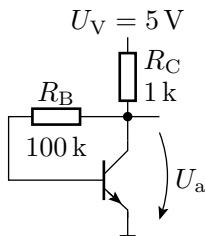
## Arbeitspunkt einer Transistorschaltung


In der nachfolgenden Schaltung vergrößert  $U_a$  die Spannung über  $R_B$ , darüber  $I_B$ , darüber  $I_{RC}$ , was wiederum  $U_a$  verringert (Spannungsgegenkopplung). Wie stark beeinflusst eine Schwankung von  $\beta = 100 \dots 300$  die Ausgangsspannung im Arbeitspunkt?



 Transistorersatzschaltung im Normalbetrieb




Ersatzschaltung für den Überschlag

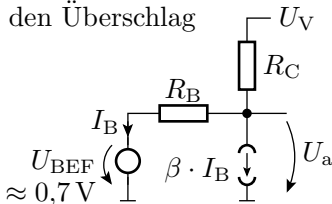


$$I_B = \frac{U_a - U_{BEF}}{R_B};$$
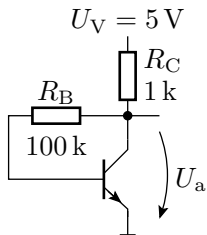
$$U_a = U_V - (\beta + 1) \cdot R_C \cdot \frac{U_a - U_{BEF}}{R_B}$$






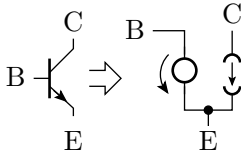Transistorersatz-  
schaltung im  
Normalbetrieb



Ersatzschaltung für  
den Überschlag

 


$$\begin{aligned}
 U_a &= U_V - (\beta + 1) \cdot R_C \cdot \frac{U_a - U_{BEFF}}{R_B} \\
 U_a \cdot \left(1 + \frac{(\beta + 1) \cdot R_C}{R_B}\right) &= U_V + \frac{(\beta + 1) \cdot R_C}{R_B} \cdot U_{BEFF} \\
 &= U_V - U_{BEFF} + \left(1 + \frac{(\beta + 1) \cdot R_C}{R_B}\right) \cdot U_{BEFF} \\
 U_a &= \frac{U_V - U_{BEFF}}{1 + \frac{(\beta + 1) \cdot R_C}{R_B}} + U_{BEFF}
 \end{aligned}$$


mit  $U_V = 5\text{ V}$ ,  $U_{BEFF} = 0,7\text{ V}$ ,  $\frac{R_B}{R_C} = 100$  und  $\beta = 100 \dots 300$ :

$$U_a = \frac{4,3\text{ V}}{2 \dots 4} + 0,7\text{ V} \approx 1,8 \dots 2,9\text{ V}$$

### Dieselbe Abschätzung per Simulation

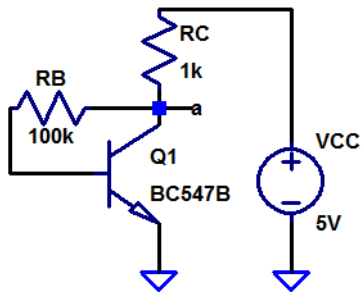


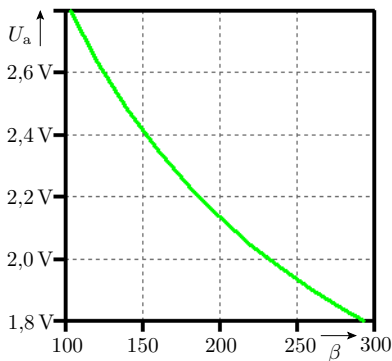
```
.op
.step NPN BC547B(Bf) 100 300 20
```





Mit  $\frac{\beta \cdot R_C}{R_B} \gg 1$  strebt  $U_a$  gegen  $U_{BEF}$  (siehe Folie zuvor). Mit  $R_B \leq 10 \cdot R_C$  hätte  $\beta$  kaum noch Einfluss auf den Arbeitspunkt, aber  $U_a \approx U_{BEF}$  ist zu klein. Wie könnte man den Wert, gegen den  $U_a$  für  $\beta \rightarrow \infty$  strebt, auf  $\approx 3 \cdot U_{BEF}$  vergrößern?

Ein Widerstand von der Basis zur Masse reduziert bei gleicher Ausgangsspannung  $U_a$  den Basisstrom, so dass sich eine höhere Ausgangsspannung  $U_a$  einstellen wird.

  Aufgabe: Suche eines geeigneten Basisspannungsteilers, der für  $\beta = 100 \dots 300$   $U_a = 2,5 \text{ V} \pm 5\%$  einstellt.



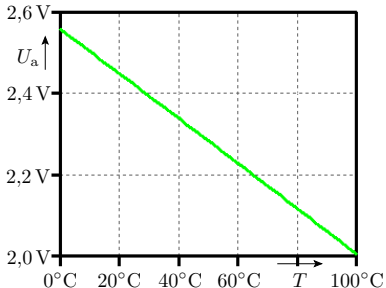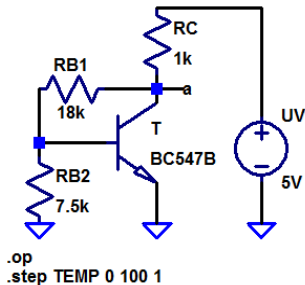Wenn etwa bekannt ist, wie sich  $R_{B1}$  und  $R_{B2}$  auf  $U_a$  auswirken, mit ca. 10 Simulationsversuchen lösbar.



Mit Simulationen lassen sich viele Schaltungsvarianten ausprobieren. Man kann ohne großen Zusatzaufwand die Fragestellung erweitern. Bleibt der Arbeitspunkt

- innerhalb des vorgesehenen Temperaturbereichs und
  - im gesamten Toleranzbereich der Transistorparameter und der anderen Bauteilparameter
- im vorgegeben Toleranzbereich?



# Kennlinie



# Kennlinienberechnung (DC Sweep)


Kennlinien beschreiben den Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgabegrößen von Bauteilen und Schaltungen. Ein DC Sweep berechnet die Kennlinie für quasi-stationäre Eingaben, d.h. für so langsame Eingabeänderungen, dass alle kapazitiven Ströme und alle Spannungsabfälle über Induktivitäten vernachlässigt werden können.

Es werden die Kennlinien der Modelle für echte Bauteile (Diode, Bipolar- und MOS-Transistor) und eine Transistorschaltung simuliert und mit den bisherigen Modellrechnungen verglichen.




# Diode
 
## Diodenkennlinie (Kleinsignaldiode 1N4148)



Wiederhole für V1 von 450 mV bis 750 mV in 10mV-Schritten

Berechnung Ströme, Spannungen


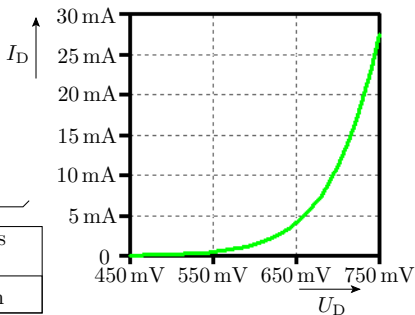


Eine reale Diode verhält sich offenbar anders als unser bisheriges vereinfachtes Modell mit den drei linearen Kennlinienästen für Durchlass-, Sperr- und Durchbruchbereich. Sieht eher wie eine Exponentialfunktion aus (siehe später Foliensatz F4).


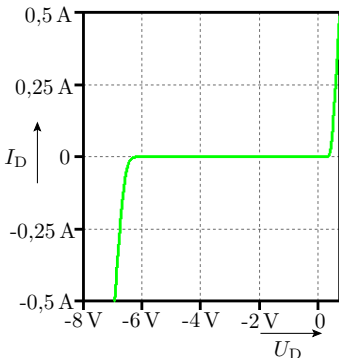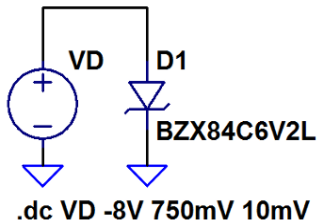
## Simulation des Durchbruchverhaltens

Das Simulationsmodell der Diode 1N4148 hat keinen Durchbruchbereich. Der Diodenstrom steigt bei Überschreitung der zulässigen Sperrspannung nicht nennenswert an (Ausprobieren!). Einen Durchbruchbereich haben nur die mitgelieferten Z-Dioden-Modelle:



Bauteilmodelle vor/bei der Simulation auf Plausibilität prüfen!





## Woher bekommt man die Bauteilmodelle?

Die im Praktikum verwendete Schottky-Diode BAT43 fehlt z.B. in der LTspice-Bibliothek. Unter dem Suchbegriff »spice model BAT43« findet man im Internet unter »[http://www.ee.siue.edu/ ...DIODE\\_ST\\_10.lib](http://www.ee.siue.edu/...DIODE_ST_10.lib)« folgende Beschreibung:

```
*****  
* Model name           : BAT43  
* Description          : Small Signal Schottky Diode  
* Package type        : DO35  
*****  
.MODEL BAT43 D IS=480.77E-6 N=4.9950 RS=40.150E-3  
+ IKF=20.507 EG=.69 XTI=2 CJO=13.698E-12 M=.50005  
+ VJ=.38464 ISR=10.010E-21 FC=0.5 NR=4.9950 TT=0
```

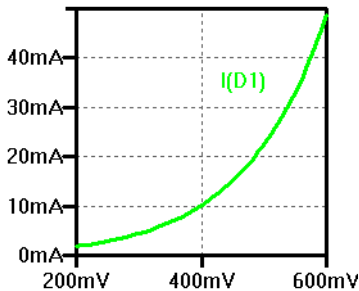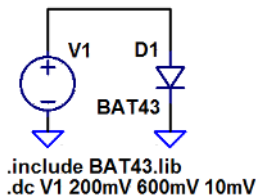- Speichern als BAT43.lib im Arbeitsverzeichnis von LTspice.
- Einbinden mit einer include-Anweisung.
- Die Bedeutung der Parameter siehe später Foliensatz F4.




In einem Include-File können viele Modelle, aber auch die Spice-Anweisungen, die sonst mit in das Bild geschrieben werden, stehen.

Wenn kein Bauteil im Internet zu finden ist, Modell selbst entwickeln:


- aus Angaben in Datenblättern oder
- durch Messen der Kennlinie und Parameteranpassung.



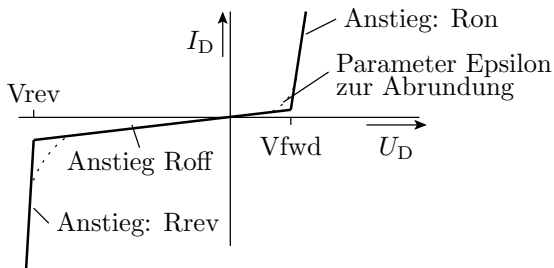Für Dioden unterstützt der Simulator außer dem physikalischen Modell (siehe später Foliensatz F4) ein empirisches Modell, dass dem bisher verwendeten ähnelt.




 Kennlinienparameter:  $V_{fwd}$  – Flussspannung,  $V_{rev}$  – Durchbruchspannung;  $R_{...}$  – Ersatzwiderstände für alle drei Kennlinienäste; Epsilon – Parameter zur empirischen Abrundung der Übergänge zwischen den Bereichen.



```

 .model 1 D(Vfwd=0.7V)
.model 2 D(Vfwd=0.65V Ron=10Ohm
.model 3 D(Vfwd=0.55V Ron=10Ohm
+ Epsilon=0.2V )
.step param MD list 1 2 3
.dc Vd 450mV 800mV 10mV
    
```



Für die Diode sind drei Modelle mit den Namen 1 bis 3 vereinbart, die mit der Step-Funktion nacheinander simuliert werden:

- 1 Flussspannung 0,7 V, alle anderen Parameter Standardwerte.
- 2 Flussspannung 0,65 V und 1  $\Omega$  Durchlasswiderstand.
- 3 Flussspannung 0,55 V plus Abrundung.




### Einige Schlussfolgerungen

- Das bisherige Diodenmodell aus Elektronik I nähert die Strom-Spannungs-Beziehung einer Diode nur sehr grob an. Genauere Schaltungsberechnungen verlangen genauere Modelle mit mehr Parametern.
- Simulationsmodelle berücksichtigen u.U. nur die für die Zielanwendung wesentlichen Eigenschaften (im Beispiel keinen Durchbruchbereich). Deshalb ist es wichtig, die Ergebnisse einer Schaltungssimulation auf Plausibilität zu prüfen, d.h. zusätzlich Überschlüsse durchzuführen.
- Ein Bauteilmodell hat ein parametrisiertes Grundmodell, dessen Parameter so eingestellt werden, dass das simulierte Verhalten gut mit dem an einem echten Bauteil messbaren Verhalten übereinstimmt.




# Bipolartransistor

## Transistorkennlinie

 


.dc VBE 500mV 800mV 10mV  
+ VCE list 2V 10V

 Wiederhole für $U_{CE} \in \{2V, 10V\}$
Wiederhole für $U_{BE} = 500\text{ mV bis } 800\text{ mV}$
Berechnung aller Ströme und Spannungen




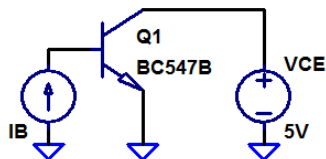- Der Basisstrom verhält sich gegenüber der Basis-Emitter-Spannung wie im physikalischen Diodenmodell. Für geringe Basisströme e-Funktion.
- Die Kennlinien für unterschiedliche  $U_{CE}$  liegen fast übereinander, d.h. kaum Abhängigkeit von  $U_{CE}$ .




 
```
.dc oct IB 5uA 5mA 10 VCE
+ list 0.25V 2V 10V
```



- Bis  $I_B \approx 100 \mu\text{A}$  verhält sich der Kollektorstrom näherungsweise proportional zum Basisstrom.
- Ab  $I_B \approx 100 \mu\text{A}$  nimmt die Verstärkung deutlich ab.
- Für  $U_{CE} \approx 250 \text{ mV}$  geht der Transistor ab  $I_B \approx 300 \mu\text{A}$  in die Übersteuerung (kaum Zunahme von  $I_C$  mit  $I_B$ ).
- Die Verstärkung nimmt mit  $U_{CE}$  zu.





# Schlussfolgerungen

- Das bisherige verwendete Bipolartransistormodell unterstellt, damit die Schaltungsberechnung einfach bleibt, im Normalbetrieb eine Basis-Emitter-Flussspannung von  $\approx 0,7 \text{ V} \pm 20\%$  und eine Stromverstärkung von  $\approx 200 \pm 50\%$ .
- Die Simulation veranschaulicht, dass die großen Toleranzen von  $\beta$  und  $U_{\text{BEF}}$  des bisherigen Modells aus Elektronik I nicht nur zufällige Streuungen sind, sondern auch Abhängigkeiten vom Basisstrom und von der Kollektor-Emitter-Spannung.
- Mit mehr Parametern und mehr Rechenaufwand lässt sich ein Bipolartransistor viel genauer modellieren.



# MOS-Transistor

## Kennlinie eines MOS-Transistors

  

Bisher verwendete Kennliniengleichung:

$$I_D = K \cdot \begin{cases} 0 & \text{Sperrbereich } (U_{GS} < U_{th}) \\ (U_{GS} - U_{th}) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} & \text{aktiver Bereich } (U_{GS} - U_{th} > U_{DS}) \\ \frac{(U_{GS} - U_{th})^2}{2} & \text{Einschnürbereich (sonst)} \end{cases}$$

Sperrbereich ( $U_{GS} < U_{th}$ )



aktiver Bereich ( $U_{GS} - U_{th} > U_{DS}$ )

Einschnürbereich (sonst)

Nach der Kennliniengleichung lassen sich die beiden Modellparameter ( $K$  – Steilheit,  $U_{th}$  – Einschaltspannung) am besten im Einschnürbereich aus dem Zusammenhang

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{K}{2}} \cdot (U_{GS} - U_{th})$$

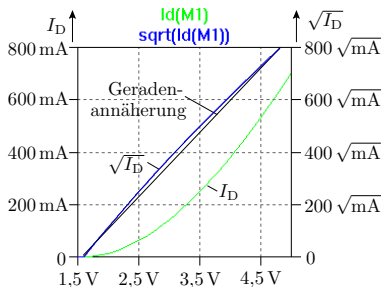 abschätzen, weil da  $I_D \neq f(U_{DS})$ . Die nachfolgende Simulation zeigt, dass das auch ungefähr so gilt.



Für  $U_{DS} = 3\text{ V}$  und  $4\text{ V}$  ergibt die Simulation denselben Verlauf.



Die Wurzel aus dem Drainstrom

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{K}{2}} \cdot (U_{GS} - U_{th})$$

hat die Geradengleichung:

$$\sqrt{I_D} = 0,3 \frac{\sqrt{\text{mA}}}{\text{V}} \cdot (U_{GS} - 1,6 \text{ V})$$

Daraus ergibt sich für die Steilheit


$$K \approx 180 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

und die Einschaltspannung:


$$U_{th} = 1,6 \text{ V}$$

Das in Elektronik I eingeführte MOS-Transistor-Modell ähnelt dem implementierten Spice-Modell für den Beispieltransistor sehr.

## Simulation eines CMOS-Inverters

 
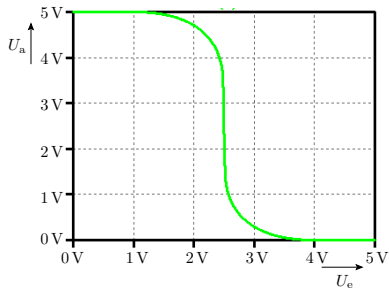
```
.model n-mos NMOS(VTO=1V, Kp=2e-3, lambda=2e-2)
.model p-mos PMOS(VTO=-1V, Kp=2e-3, lambda=2e-2)
.dc Ve 0 5V 10mV
```



Man kann die Modellparameter vorgeben und damit beliebige Schaltungen simulieren. Der Parameter  $V_{TO}$  ist die Einschaltspannung  $U_{th}$ ,  $K_p$  die Steilheit  $K$  und  $\lambda$  ein weiterer Parameter, dessen Bedeutung erst mit dem physikalischen Modell auf Foliensatz F4 behandelt wird.




# Transistorverstärker



## Kennlinie eines Transistorverstärkers

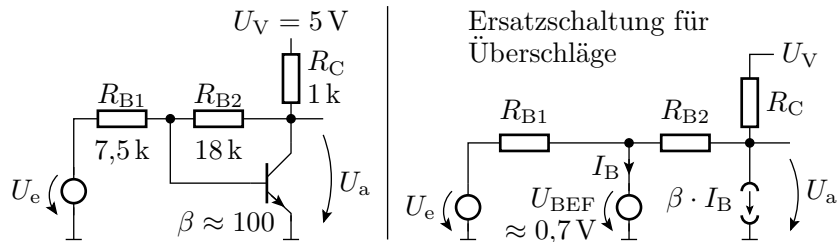Beispiel sei die Transistorschaltung von Folie 26 erweitert um einen Eingang zu einem Verstärker:




$$I_B = \frac{U_e}{R_{B1}} + \frac{U_a}{R_{B2}} - \frac{U_{BEF}}{R_{B1} \parallel R_{B2}} \quad (1)$$

$$U_a = U_V - R_C \cdot \beta \cdot I_B - \frac{R_C \cdot (U_a - U_{BEF})}{R_{B2}} \quad (2)$$

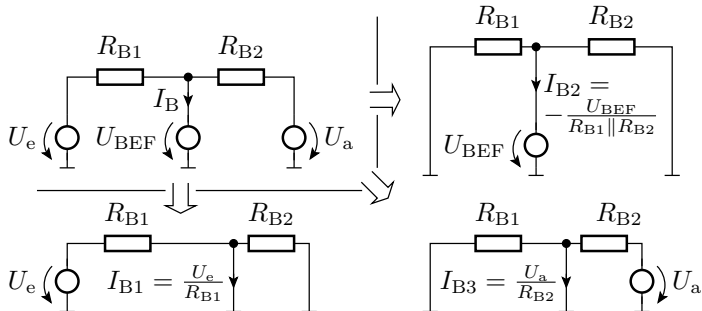
## Wiederholung Helmholtzches Überlagerungsprinzip

- Das Gleichungssystem ist nach  $U_a = f(U_e)$  auflösbar...  
 Übernächste Folie Bestimmung von  $U_a = f(U_e, \beta)$  per Simulation.
- Wie kann man die erste Gl.  $I_B = \dots$  im Kopf aufstellen? Nach dem Helmholtzchen Überlagerungsprinzip.



$$I_B = \frac{U_e}{R_{B1}} + \frac{U_a}{R_{B2}} - \frac{U_{BEF}}{R_{B1} \parallel R_{B2}}$$
 
$$U_a = U_V - R_C \cdot \beta \cdot I_B - \frac{R_C \cdot (U_a - U_{BEF})}{R_{B2}}$$



Die erste Gleichung in die zweite eingesetzt liefert:

$$U_a = U_V - \frac{\beta \cdot R_C \cdot U_e}{R_{B1}} - \frac{\beta \cdot R_C \cdot U_a}{R_{B2}} + \frac{\beta \cdot R_C \cdot U_{BEF}}{R_{B1} \parallel R_{B2}} - \frac{R_C \cdot (U_a - U_{BEF})}{R_{B2}}$$


$$U_a = 5 \text{ V} - \frac{200 \cdot U_e}{15} - \frac{100 \cdot U_a}{18} + 13,2 \text{ V} - \frac{U_a}{18} + 39 \text{ mV}$$

$$\frac{119 \cdot U_a}{18} = 18,2 \text{ V} - \frac{200 \cdot U_e}{15}$$


$$U_a = 2,752 \text{ V} - 2,03 \cdot U_e$$

Die Rechnung auf Papier ist groß und fehleranfällig. Kontrolle durch Simulation dringend zu empfehlen.

## Simulation

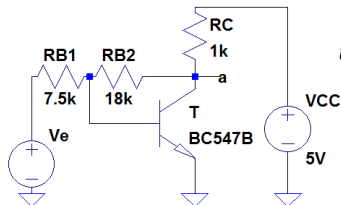
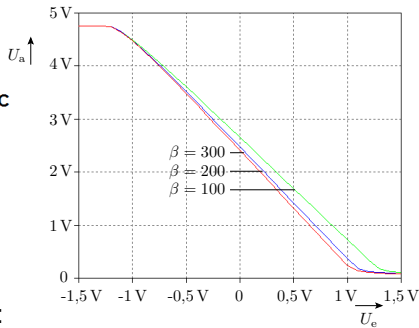
```
.dc Ve -1.5V 1.5V 0.1V
.step NPN BC547B(Bf) 100 300 100
```





Aus der Simulation ist ablesbar:

- Eingangsspannungsbereich:  $-1\text{ V} \leq U_e \leq 1\text{ V}$
- Verstärkung:  $v_u = \frac{dU_a}{dU_e} \approx -2$
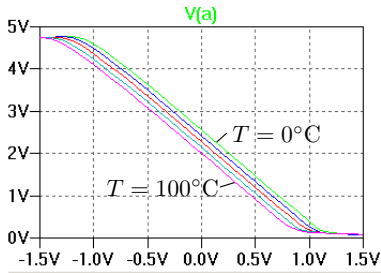 
### Tatsache:

Für Verstärker, in denen der Einfluss der Stromverstärkung durch die Rückkopplung stark gemindert ist, liefert der Überschlag mit dem bisherigen Transistormodell erstaunlich genaue Ergebnisse.

Eine Simulation erlaubt im Vergleich zur Übersichtsrechnung weiterführende empirische Untersuchungen, z.B. wie sich die Schaltung bei Veränderung der Temperatur verhält.





Die Temperatur verschiebt die Kennlinie laut Simulationsergebnis nach links zu kleineren Eingangsspannungen, hat aber offenbar kaum Einfluss auf die Verstärkung. In der schnellen Durchführbarkeit solcher Zusatzuntersuchungen liegt eine wesentliche Stärke der Simulation.




# Operationsverstärkerschaltung


## Idealer Operationsverstärker

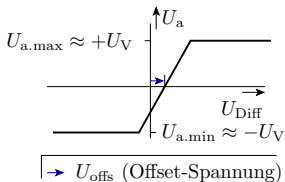 

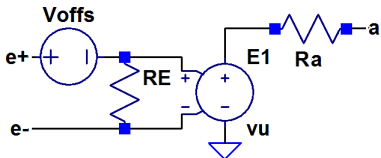Ein Operationsverstärker ist ein Differenzverstärker mit hoher Verstärkung, sehr hohem Eingangswiderstand, kleiner Offsetspannung, ... In Spice eine »Teilschaltung« mit einer spannungsgesteuerten Spannungsquelle als Kern.



Symbol

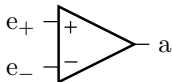



## Modell eines realen OV<sup>s</sup>

Echte Modelle werden durch wesentlich komplexere Schaltungen nachgebildet. Beispiel TLC07X<sup>2</sup>:

### ■ Kommentare

```
* DEVICE = TLC07X
* SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS:
* 1  NON-INVERTING INPUT
* 2  INVERTING INPUT
* 3  POSITIVE POWER SUPPLY
* 4  NEGATIVE POWER SUPPLY
* 5  OUTPUT
```

### ■ Schnittstellenbeschreibung (1 bis 5 sind die Signalnamen für die Anschlüsse)

```
.subckt TLC07X_5V 1 2 3 4 5
```

### ■ Schaltungsbeschreibung

<sup>2</sup>Einzel-OV zu dem aus dem Praktikum.







## Beschreibung des Operationsverstärkers TLC07X\_5V:

```
c1 11 12 4.8697E-12
c2 6 7 8.0000E-12
css 10 99 4.0063E-12
dc 5 53 dy
de 54 5 dy
dlp 90 91 dx
dln 92 90 dx
dp 4 3 dx
egnd 99 0 poly(2) (3,0)
+(4,0) 0 .5 .5
fb 7 99 poly(5) vb vc
+ve vlp vln 0 6.9132E6
+-1E3 1E3 6E6 -6E6
ga 6 0 11 12 457.42E-6
gcm 0 6 10 99 1.1293E-6
iss 3 10 dc 183.67E-6
ioff 0 6 dc .806E-6
hlim 90 0 vlim 1K
j1 11 2 10 jx1
j2 12 1 10 jx2
r2 6 9 100.00E3
rd1 4 11 2.1862E3
rd2 4 12 2.1862E3
ro1 8 5 10
ro2 7 99 10
rp 3 4 2.4728E3
rss 10 99 1.0889E6
vb 9 0 dc 0
vc 3 53 dc 1.5410
ve 54 4 dc .84403
vlim 7 8 dc 0
vlp 91 0 dc 119
vln 0 92 dc 119
.model dx D(Is=800.00E-
18)
.model dy D(Is=800.00E-
18
+ Rs=1m Cjo=10p)
.model jx1 PJF(Is=117.50E-
15
+ Beta=1.1391E-3 Vto=-
1)
.model jx2 PJF(Is=117.50E-
15
+ Beta=1.1391E-3 Vto=-
1)
.ends
```
  
## Invertierender Verstärker mit einem TLC07X



- Modell in das Arbeitsverzeichnis kopieren und mit »include« einbinden.
- Die minimale Ausgangsspannung ist etwa  $U_{a,\min} \approx U_{V-} = -5\text{ V}$ , aber die maximale positive Ausgangsspannung ist nur  $U_{a,\max} \approx 4,3\text{ V} < U_{V+} = 5\text{ V}$ .



# Transferfunktion



# Kleinsignalverhalten


## DC- / AC-Trennung

Aufspaltung der zu verarbeitenden Signale in

- DC (**D**irect **C**urrent<sup>3</sup>, Gleichanteil, konstante Quellen) und
- AC (**A**lternate **C**urrent, zeitveränderlicher Anteil, Abweichung vom Arbeitspunkt, veränderliche Quelle).

 Beispiel:

$$u(t) = \underbrace{2\text{ V}}_{\text{DC-Wert}} + \underbrace{1\text{ V} \cdot \sin\left(\frac{2 \cdot \pi}{2\text{ ms}} \cdot t\right)}_{\text{AC-Anteil}}$$



Erlaubt für lineare (linear angenäherte) Systeme eine unabhängige  
 ↓ ↓  
 Arbeitspunktberechnung (Gleichspannungsanalyse)      gleichanteilfreie AC-Berechnung (da linear auch im Frequenzraum)

<sup>3</sup>Kann auch eine Spannung sein.

## Kleinsignalverhalten


Für kleine Abweichungen der Signalwerte vom Arbeitspunkt lässt sich das Verhalten eines nichtlinearen Systems gut durch die Tangente im Arbeitspunkt annähern.

$$y = \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x=x_A} \cdot (x - x_A) + y_A$$

( $x_A, y_A$  – Werte im Arbeitspunkt). Zwischen den Abweichungen vom Arbeitspunkt besteht die linearisierte Beziehung:

$$\Delta y = \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x=x_A} \cdot \Delta x$$

 Anwendbar für kleine AC-Amplituden im Vergleich zu den Kennlinienkrümmungen im Arbeitspunkt.






# Vierpole
 
### Vierpole

Ein Vierpol ist eine Ersatzschaltung für ein lineares System mit einer Eingangs- und einer Ausgangsspannung sowie einem Eingangs- und einem Ausgangsstrom. Keine internen Quellen:



Ein Ein- und Ausgang können verbunden sein. Die Funktion eines Vierpols ist eine lineare Abbildung von zwei Eingabe- auf zwei Ausgabegrößen.

Form	Eingabegrößen	Ausgabegrößen
Widerstandsform	$i_e, i_a$	$u_e, u_a$
Hybridform	$i_e, u_a$	$u_e, i_a$




### Hybridmatrix-Form

In der H- (Hybridmatrix) Form sind  $i_e$  und  $u_a$  die Eingaben, aus denen  $u_e$  und  $i_a$  berechnet werden (jeweils AC-Anteil im Arbeitspunkt):


$$\begin{pmatrix} u_e \\ i_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} = \left. \frac{\partial u_e}{\partial i_e} \right|_{AP} & h_{12} = \left. \frac{\partial u_e}{\partial u_a} \right|_{AP} \\ h_{21} = \left. \frac{\partial i_a}{\partial i_e} \right|_{AP} & h_{22} = \left. \frac{\partial i_a}{\partial u_a} \right|_{AP} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_e \\ u_a \end{pmatrix}$$

 Die Hybridmatrix beschreibt eine Schaltung aus zwei Widerständen, einer stromgesteuerten Strom- und einer spannungsgesteuerten Spannungsquelle:


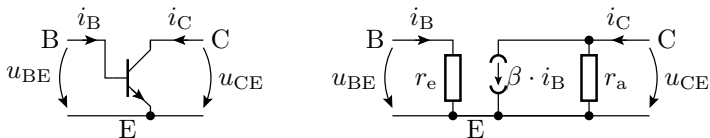
## Kleinsignalersatzschaltung Bipolartransistor

Im AC-Ersatzschaltbild entfallen die konstante Spannungsquelle mit  $U_{BEF}$  und alle anderen konstanten Quellen. Dafür wird zusätzlich ein arbeitspunktabhängiger Ein- und Ausgangswiderstand für den Anstieg des Stroms mit der Spannung berücksichtigt:



Die Ersatzschaltung entspricht der Vierpol-Hybridform mit  $h_{12} = 0$ :

$$\begin{pmatrix} u_{BE} \\ i_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} = r_e & h_{12} = 0 \\ h_{21} = \beta & h_{22} = \frac{1}{r_a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i_B \\ u_{CE} \end{pmatrix}$$


Die Stromverstärkung findet man in der Literatur und in Datenblättern auch unter der Bezeichnung  $h_{21}$ .

### Inverse Hybridmatrix

Bei Invertierung der Hybridmatrix werden  $u_e, i_a$  die Eingaben der Berechnung und  $i_e, u_a$  die zu berechnenden Größen:

$$\begin{pmatrix} i_e \\ u_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} = \left. \frac{\partial i_e}{\partial u_e} \right|_{AP} & p_{12} = \left. \frac{\partial i_e}{\partial i_a} \right|_{AP} \\ p_{21} = \left. \frac{\partial u_a}{\partial u_e} \right|_{AP} & p_{22} = \left. \frac{\partial u_a}{\partial i_a} \right|_{AP} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_e \\ i_a \end{pmatrix}$$

 
In der korrespondierenden Schaltung wird die Vorwärtsverstärkung mit einer spannungsgesteuerten Spannungsquelle und die Rückwirkung mit einer stromgesteuerten Stromquelle beschrieben.



Setzt man die Stromrückwirkung  $p_{12} = 0$ , ist das die bisher verwendete AC-Ersatzschaltung eines Spannungsverstärkers.
 
## Berechnung der Kettenverstärkung

Die Beschreibung des AC-Verhaltens von Verstärkern durch rückwirkungsfreie Vierpole aus Eingangswiderstand, Spannungsverstärkung und Ausgangswiderstand hilft bei der Bestimmung der Gesamtverstärkung einer Verarbeitungskette aus Sensoren, Verstärkern, Dämpfungsgliedern und Ausgabeelementen:



Die Schnittstellen Sensor-Verstärker und Verstärker-Ausgabe bilden Spannungsteiler, die das Signal dämpfen. Die spannungsgesteuerte Spannungsquelle verstärkt es:

$$u_a = u_g \cdot \frac{r_e}{R_g + r_e} \cdot v_u \cdot \frac{R_L}{r_a + R_L}$$



Es gibt weitere Formen der Vierpoldarstellung:

- Widerstandsform,
- Leitwertform und
- Kettenform

sowie Umrechnungsvorschriften zwischen den Formen, Vierpolzusammenfassungen, ... Wird in der Vorlesung nicht benötigt und deshalb auch nicht behandelt.




# Simulationionsart .tf

## Simulationsart »Transferfunktion«

Die Simulationsart .tf (Transfer Function) berechnet die Parameter Eingangswiderstand, Verstärkung und Ausgangswiderstand eines Vierpols im eingestellten Arbeitspunkt (im Bsp.  $V_e=0$ ).



- Am Eingang Spannungs- oder Stromquelle anschließen.
- Simulationskommando umfasst Ausgabegröße und Eingabequelle.
- Ergebnisausgabe als Text:
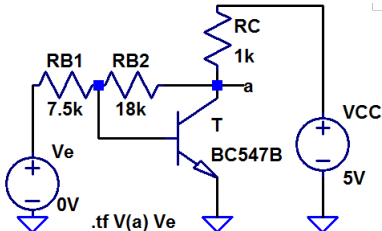
```
Transfer_function:          -2.15991 transfer
ve#Input_impedance:        7702.7 impedance
output_impedance_at_V(a):  91.4159 impedance
```


  
## Zuvor Arbeitspunkt einstellen

- Die Transfer-Parameter sind arbeitspunktabhängig.
- Der Arbeitspunkt wird etwa in die Mitte des zu nutzenden Bereichs der Übertragungskennlinie gelegt.
- Arbeitspunkteinstellung über Gleichanteil der Eingabequelle.






## Sind die Ergebnisse glaubhaft?

```


Transfer_function:      -2.15991 transfer
ve#Input_impedance:    7702.7 impedance
output_impedance_at_V(a): 91.4159 impedance
    
```

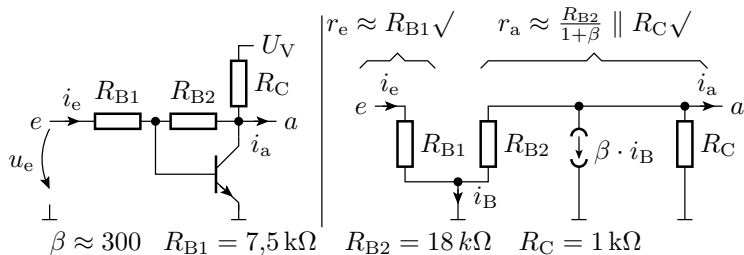AC-Ersatzschaltung mit vereinfachter Transistorersatzschaltung zur Kontrolle, ob die Ergebnisse plausibel sind:




$$\frac{u_e}{R_{B1}} + \frac{u_a}{R_{B2}} = i_B \approx 0; \quad v_U \approx -\frac{R_{B2}}{R_{B1}} \sqrt{\phantom{x}}$$

 Die gesuchten Kenngrößen lassen sich auch als Funktion der Bauteilparameter, z.B. der Transistorverstärkung berechnen und darstellen:



.tf V(a) Ve


.step NPN BC547B(Bf) 100 300 1

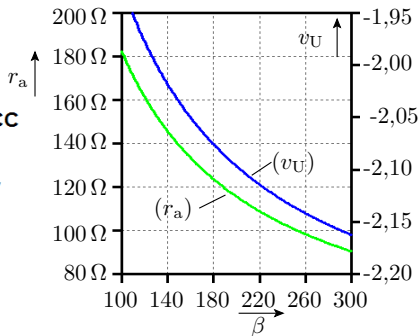

- Der Ausgangswiderstand nimmt mit  $\beta$  ab. Die Verstärkung schwankt erwartungsgemäß nur unerheblich (ca.  $\pm 5\%$ ).
 
## Simulation mit Rückwirkung

Transistorschaltungen haben kaum Rückwirkung, Netzwerke aus Widerständen schon. Um die Rückwirkung zu bestimmen, ist die Schaltung mit einer Quelle am Ausgang zu simulieren:



Ergebnis der Vorwärtsanalyse:

```
Transfer_function:          0.6          transfer
ve#Input_impedance:       833.333      impedance
output_impedance_at_V(a): 1200        impedance
```

Ergebnis der Rückwärtsanalyse:

```
Transfer_function:          0.6          transfer
Ia#Input_impedance:       1200         impedance
V(ve#Output_impedance):   1e+020 (*)  impedance
```

(\*) Für Parallelwiderstände zu einer Spannungsquellen berechnet .tf  $R \rightarrow \infty$ .

Ergebnis der Vorwärtsanalyse:

Transfer_function:	0.6	transfer
ve#Input_impedance:	833.333	impedance
output_impedance_at_V(a):	1200	impedance

Ergebnis der Rückwärtsanalyse:

Transfer_function:	0.6	transfer
ia#Input_impedance:	1200	impedance
V(ve#Output_impedance):	1e+020 (*)	impedance


---

(\*) Für Parallelwiderstände zu einer Spannungsquellen berechnet .tf  $R \rightarrow \infty$ .


Vierpolmatrix, inverse Hybridform:

$$\begin{pmatrix} i_e \\ u_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r_e} = \frac{1}{833 \Omega} & v_u = 0,6 \\ v_{RI} = 0,6 & r_a = 1200 \Omega \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_e \\ i_a \end{pmatrix}$$

Widerstandsnetzwerk

 

Ersatzschaltung in inverser Hybrid-Form

 

$$\begin{pmatrix} i_e \\ u_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r_e} = \frac{1}{833 \Omega} & v_u = 0,6 \\ v_{RI} = 0,6 & r_a = 1200 \Omega \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_e \\ i_a \end{pmatrix}$$

Probe:


- $r_e|_{i_a=0} = R_1 \parallel (R_2 + R_3) = 1 \text{ k}\Omega \parallel (2 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega) = \frac{5}{6} \text{ k}\Omega \checkmark$
- $r_a|_{u_e=0} = R_3 \parallel R_2 = 3 \text{ k}\Omega \parallel 2 \text{ k}\Omega = \frac{6}{5} \text{ k}\Omega \checkmark$
- $v_u|_{i_a=0} = \frac{R_3}{R_2+R_3} = \frac{3 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega+3 \text{ k}\Omega} = 0,6 \checkmark$  (Spannungsteiler)
- $v_{RI}|_{u_e=0} = \frac{R_3}{R_2+R_3} = \frac{3 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega+3 \text{ k}\Omega} = 0,6 \checkmark$  (Stromteiler)




# Transfergatter
 
## Transferrgatter

NMOS-Transistoren sind nur zur Durchschaltung einer Null und PMOS-Transistoren zur Durchschaltung einer Eins geeignet. Als Transferschalter zur Weiterleitung einer beliebigen Spannung ist ein NMOS- und ein PMOS-Transistor parallel zu schalten.




 Ersatzschaltung  
mit eingeschalteten  
Transistoren




Mit einer Spannungsquelle ohne Innenwiderstand am Eingang ist die Verstärkung eins und der Ausgangswiderstand gleich dem Transferwiderstand. Frage: Wie hängt der Transferwiderstand von der Eingangsspannung ab?

 Transfergatter mit Inverter für die invertierte Steuerspannung.


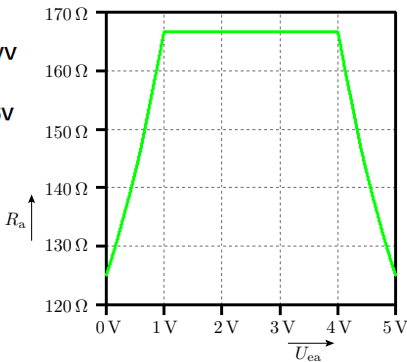
```
.model nmos1 NMOS(VTO=1V, Kp=2e-3)
.model pmos1 PMOS(VT0=-1V, Kp=2e-3)
.step Vea 0 5V 0.1V
.tf V(a) Vea
```




Modellparameter: VTO ( $U_{th}$ ) – Einschaltspannung; Kp ( $K$ ) – Steiheit).

- Warum ist die Kurve eckig, statt abgerundet?
- Kann das Simulationsergebnis richtig sein?



 
## Kontrolle über eine alternative Simulation

In der nachfolgenden Simulation wird zwischen Ein- und Ausgang des Transfergatters eine kleine Spannung angelegt und der Widerstand aus dem berechneten Strom bestimmt.


 
```
.model nmos1 NMOS(VTO=1V, Kp=2e-3, lambda=2e-2)
.model pmos1 PMOS(VTO=-1V, Kp=2e-3, lambda=2e-2)
.dc Vea 0 5V 0.1
```



Das Ergebnis scheint im Rahmen des Modells zu stimmen.



# Bauteiltoleranzen



### Bauteiltoleranzen

Die Parameter elektronischer Bauteile (Widerstand, Kapazität, Verstärkung, ...) streuen:

- fertigungsbedingt,
- in Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte,...) und

verändern sich bei Alterung.

- Eine professionelle Schaltung ist so zu entwerfen, dass sie für alle zulässigen Variationen der Parameterwerte funktioniert.
- Dazu zählt auch die Festlegung der zulässigen Bauteiltoleranzen.



### Entwurf mit Bauteiltoleranzen

Ausgehend von der spezifizierten Zielfunktion mit einem oder mehreren Parametern, z.B. Verstärkung, Eingangs- und Ausgangswiderstand (Verstärker), und deren zulässigen Toleranzen

- Entwurf der Schaltung so, dass die Zielparameter etwa in der Mitte der Toleranzbereiche liegen.
- Sensitivitätsanalyse: Untersuchung für alle Bauteilparameter einzeln, wie stark ihre Änderungen die Zielparameter ändern.
- Parameter mit geringem Einfluss werden größere und solchen mit großem Einfluss geringere Toleranzbereiche zugeordnet.
- Kontrolle der Einhaltung der Toleranzen mit einer Monte-Carlo-<sup>4</sup> oder Worst-Case-Simulation<sup>5</sup> und Nachbesserung, wenn Vorgaben verletzt.

---





<sup>4</sup>Simulation mit einer großen Anzahl zufällig ausgewählter Parameterkombinationen.

<sup>5</sup>Simulation mit den ungünstigsten Parameterkombinationen.


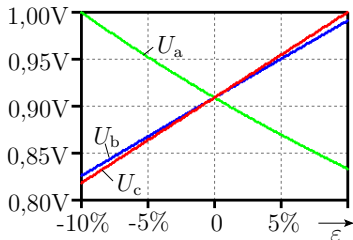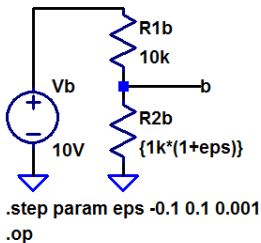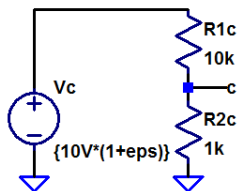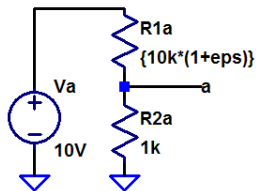
# Sensitivitätsanalyse


Wiederhole für alle Parameter. Simulation unter Variation von  $\epsilon$  ( $\epsilon$  – Relative Parameterabweichung).



Die Sensibilität hat für alle drei variierten Parameter etwa den selben Betrag und für  $R_1$  negatives Vorzeichen.
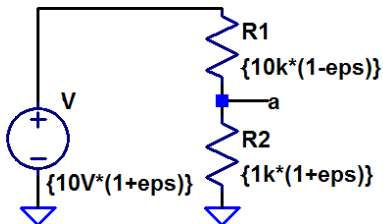
### Worst-Case-Analyse

```
.step param eps list -0.01 +0.01
.meas op vamin min(V(a))
.meas op vamax max(V(a))
.op
```



Die Sensitivitätsanalyse auf Folie 86 hat gezeigt, dass sich Änderungen von  $R_1$  mit umgekehrtem Vorzeichen wie bei den anderen beiden Parameter auf  $U_a$  auswirken. Simuliert wird im Beispiel nur mit  $\varepsilon = -1\%$  und  $\varepsilon = 1\%$ . Die ».meas«-Anweisungen schreiben in das »Error Log« den minimalen und den maximalen Wert von  $U_a$ :



```
vamin: MIN(v(a))=0.883769 FROM -0.01 TO 0.01
vamax: MAX(v(a))=0.935014 FROM -0.01 TO 0.01
```



# Monte-Carlo-Simulation



## Monte-Carlo-Simulation

 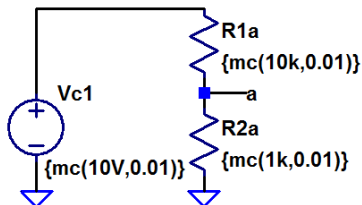



```
.function norm(w,tol) w*(1+gauss(tol/3)) .op
.step param run 0 200 1
```

Ersatz der Parameterwerte durch Funktionen für eine zufällige Auswahl:


```
{mc(<μ>, <t>)} * Gleichverteilung (existiert)
{norm(<μ>, <t>)} * Normalverteilung (selbst definiert)
```

( $\mu$  – Nennwert;  $t$  –  $\pm$ -Toleranzbereich; die Normalverteilung ist hier mit  $\sigma = t/3$  definiert;  $\sigma$  – Standardabweichung).

  Die Zählschleife läuft von run=0 bis 200, Schrittweite 1. Ergebnis sind 201 zufällige Ausgangsspannungen.



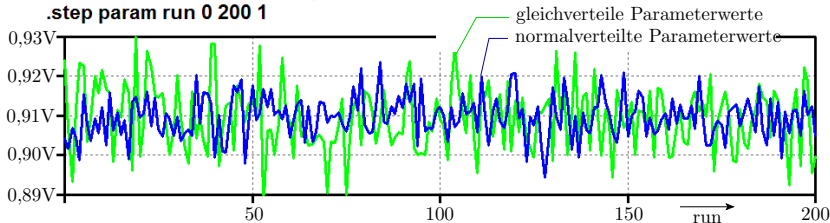
```
.function norm(w,tol) w*(1+gauss(tol/3)) .op
.step param run 0 200 1
```




Für eine Darstellung als Verteilung könnten die Daten exportiert und mit Matlab weiterverarbeitet werden.
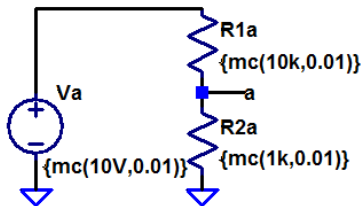
## Bestimmen der Minimal- und Maximalwerte


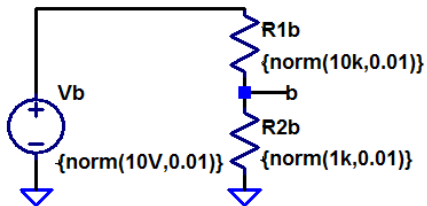
```
.function norm(w,tol) w*(1+gauss(tol/3))
.step param run 0 2000 1
.op
```



```
.meas vamin min(V(a))
.meas vamax max(V(a))
.meas vbmin min(V(b))
.meas vbmax max(V(b))
```

### Ergebnisse der Measure-Anweisungen:

```
vamin: MIN(v(a))=0.886231 FROM 0 TO 2000
vamax: MAX(v(a))=0.933017 FROM 0 TO 2000
vbmin: MIN(v(b))=0.891122 FROM 0 TO 2000
vbmax: MAX(v(b))=0.925834 FROM 0 TO 2000
```



E-Reihe



## E-Reihe

- Toleranzen werden in der Regel als  $\pm$ -Bereich in Prozent relativ zum Nennwert gegeben.
- Für Widerstände, Kondensatoren erfolgt die Werteabstufung der käuflichen Bauteile nach einer E-Reihe, z.B. E3, E6, ...
- Die Nummer der E-Reihe gibt die Anzahl der Werte je Dekade an:

Serie	Werte je Dekade	Toleranz
E3	1, 2,2, 4,7	$\mp 50\%$
E6	1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8	$\mp 20\%$
E12	1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, ...	$\mp 10\%$

Die E-Reihen E24, E48, ..., E192 haben je doppelt so viele Werte und die halbe Toleranz der E-Reihe davor.